

18. Temporizadores/contadores	18-2
18.1 TC (<i>Timer/Counter</i>).....	18-2
18.1.1 Especificação	18-2
18.1.2 Diagrama de blocos	18-4
18.1.3 Exercícios.....	18-5

18. TEMPORIZADORES/CONTADORES

Uma funcionalidade necessária em muitas aplicações é a contagem de tempo e a contagem de eventos externos. Embora estas acções se possam realizar através de instruções do CPU, sem recurso a dispositivos específicos, tal solução conduz por norma a programas muito complexos. Por esta razão, é usual nos sistemas baseados em microprocessadores dispormos de dispositivos com esta funcionalidade, normalmente denominados por temporizadores/contadores e que não são mais que registadores com função de contagem.

Se o sinal que dá origem à contagem for periódico (*clock*) com valor de T conhecido, recebe a denominação de temporizador, uma vez que se pode inferir um tempo a partir do número de impulsos registados. Se o sinal que dá origem à contagem for um conjunto de impulsos não periódicos, recebe a designação de contador, pois o valor registado é o número de impulsos que ocorreram num determinado intervalo de tempo ou entre dois quaisquer acontecimentos.

Estes dispositivos têm geralmente uma arquitectura programável, no sentido de facilmente se adaptarem às várias funções requeridas pelas aplicações.

18.1 TC (*Timer/Counter*)

A título de exemplo consideremos um *Timer* que apresenta a interface mostrada na Figura 18-1 e que denominaremos por TC_V1.

 


Figura 18-1

18.1.1 Especificação

O TC_V1 apresenta a seguinte especificação:

- Contagem crescente;
- Permite estabelecer um valor inicial de contagem;
- Permite parar e iniciar a contagem por software ou hardware;
- Disponibiliza por software e hardware informação da passagem do contador pelo limite;
- Auto carregamento (atingido o limite de contagem recarrega o valor pré estabelecido);
- Permite a leitura do valor do contador.

O TC_V1 apresenta, do ponto de vista do utilizador, quatro registos com a seguinte função:

- Data** - 16 bits onde se estabelece o valor inicial de contagem;
- CTR** - 3 bits para estabelecer o modo de funcionamento e controlo sobre o TC_V1, com a seguinte funcionalidade:

	D ₂	D ₁	D ₀
CTR	autoRL	TR	gate

- Gate quando activo permite a paragem e arranque através do sinal externo TRC.
- TR paragem e arranque da contagem.
- AutoRL configura o contador em modo auto carregamento, ou seja, quando o contador atinge o limite é carregado no registo **count** o valor pré estabelecido no registo **Data**.

- Count** - 16 bits que contêm o valor corrente de contagem. O facto de a contagem ser crescente, implica que quando se pretenda utilizar a funcionalidade de temporizador, o valor inicial a ser carregado deverá ser a diferença para o limite (0 – *time*);
- TF** - 1 bit que indica a passagem do contador pelo limite e que é levado a zero quando é lido o valor do registo **Count**.

Na Figura 18-1 podemos identificar os seguintes sinais:

- TCLK**- (*Timer Clock*) sinal de entrada que a cada transição ascendente promove o incremento do contador;
- TRC** - (*Timer Run Control*) sinal de entrada que permite inibir e desinibir a contagem. Através deste sinal podemos estabelecer uma janela de contagem e assim medir a sua largura em unidades de períodos de TCLK;
- TC** - (*Terminal Count*) sinal de saída que fica activo durante a passagem do contador pelo valor limite, permitindo assim utilizar o *Timer* como divisor de frequência programável;
- TINT** - (*Timer Interrupt*) sinal de saída que fica activo quando o contador atinge o limite. Este sinal só fica novamente desactivo quando o valor do contador for lido pelo CPU.

18.1.2 Diagrama de blocos

Na Figura 18-2 é apresentado o diagrama de blocos de uma possível arquitectura que implementa o TC_V1. O circuito *Decoder* função de A_0 , WE e OE gera quatro sinais: dois para selecção de escrita e dois para selecção de leitura. Descrição do comportamento da estrutura:

Após estabelecido em **CTR** o modo de funcionamento (*Auto Run/gate*), estabelece-se em **Data** o valor inicial de contagem. Esta acção promove simultaneamente a passagem a *Load* do *flip-flop LC* (*Load Control*) garantindo desta forma que quando for iniciada a contagem através do sinal **TR** a primeira transição ascendente de **TCLK** promove o carregamento de **Count** com o valor estabelecido em **Data**. O *flip-flop LC* fica a zero na primeira transição descendente de **TCLK** passando a partir daqui o registo **Count**, através do conjunto Multiplexer/Somador, a funcionar como contador crescente.

Atingido o limite de contagem, o sinal **TC** (*Terminal count*) fica activo e caso o *Timer* se encontre em modo *Auto Reload* acontece o seguinte: passado meio período de **TCLK** o *flip-flop LC* fica novamente a 1 (modo *Load*); na transição ascendente de **TCLK** recarregar o registo **Count** com o valor de **Data**; ao recarregar **Count** o sinal **TC** fica desactivo; passado meio período de **TCLK** o *flip-flop LC* passe novamente a zero (modo de contagem).

Caso o *Timer* não se encontre programado em modo *Auto Reload* o contador ao atingir o valor limite continua a contagem a partir do valor zero ficando assinalado o facto no *flip-flop TF* (*Terminal Flag*).

A informação de que o contador passou pelo limite, além de ficar disponível em **TINT** (*Timer Interrupt*), pode ser consultada por software pela leitura do registo **TF**. O registo **TF** é posto a zero por software com a leitura do registo **Count**. A leitura do registo **Count**, em modo *timer* pode ser importante, pois permite saber quantas transições do sinal **TCLK** existiram depois do sinal **TF** ter ficado activo.

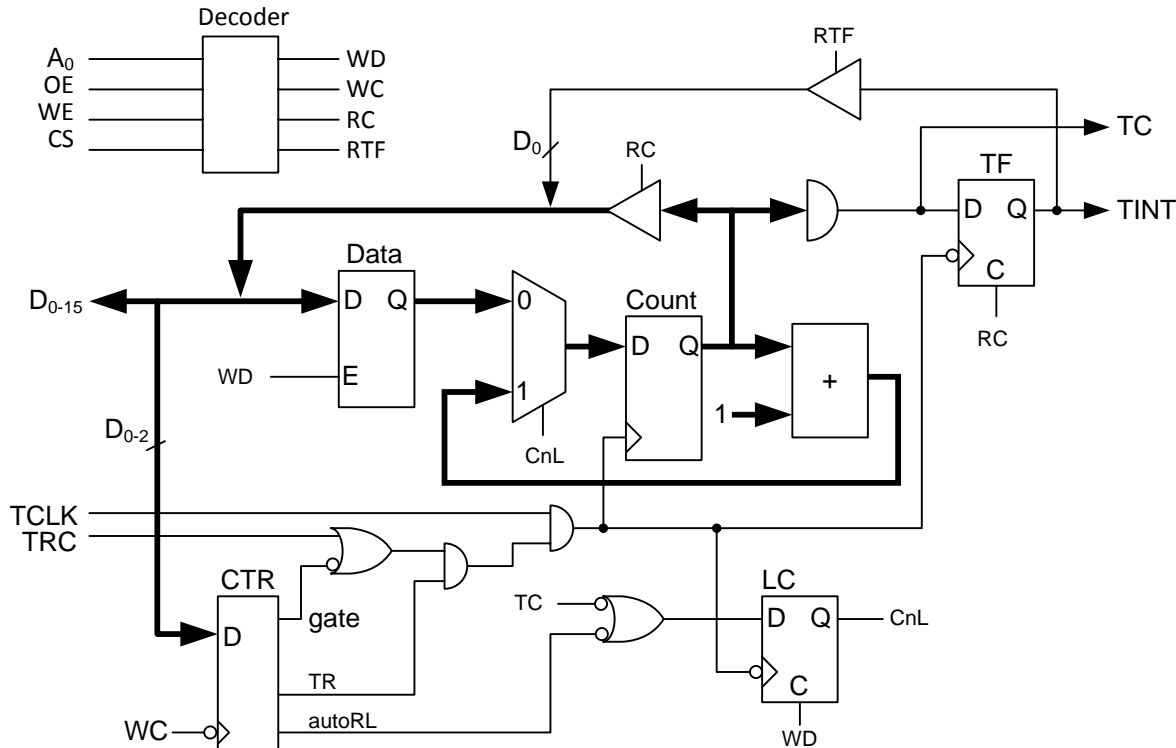


Figura 18-2


```

        .section main
        .org 10
getTransB:                ;boolean getTransB(char *port, boolean bloc)
    orl    r1,r1,r1
    jnz    get_block
    ldb    r1,estado
    orl    r1,r1,r1
    jz     wait_trans_up
    ldb    r2,[r0,#0]
    shr    r2,r2,#B_POS,0    ;cy=B
    jc     no_trans          ;no transition
    ldi    r0,#0              ;transition down
    stb    r0,estado
no_trans:
    ldi    r0,#0
    ret
wait_trans_up:
    ldb    r2,[r0,#0]
    shr    r2,r2,#B_POS,0    ;cy=B
    jnc    no_trans          ;no transition
    ldi    r0,#1
    stb    r0,estado
    ldi    r0,#1              ;return true
    ret
get_block:
    ldb    r1,[r0,#0]
    shr    r1,r1,#B_POS,0    ;cy=B
    jc     get_block          ; while(B)
get_block_1:
    ldb    r1,[r0,#0]
    shr    r1,r1,#B_POS,0    ;cy=B
    jnc    get_block_1        ; while(!B)
    ldi    r0,#0              ;return false
    ret

main: ldih  r0,#high(PORT_ADDR)
    ldi    r1,#0              ;lamp=0; PL=0; CE=0
    stb    r1,[r0,#0]
    ldi    r1,#1
    stb    r1,estado          ; inicia estado do botão B
    ldi    r1,#BLOC
    jmp    getTransB
    ldi    r1,#LAMP+CE+PL      ;lamp=1; PL=1; CE=1;
    stb    r1,[r0,#0]
main_2:
    ldih  r0,#high(POR_ADDR)
    ldi    r1,#NO_BLOC
    jmp    getTransB
    orl    r0,r0,r0
    jz     main_1
    ldih  r0,#high(POR_ADDR)
    ldi    r1,#LAMP+CE          ;reload timer PL=0
    stb    r1,[r0,#0]

```

```

        ldi    r1, #LAMP+CE+PL
        stb    r1, [r0, #0]
main_1:
        ldih   r0, #high(POR_ADDR)
        ldb    r1, [r0, #0]
        shr    r1, r1, #TC_POS
        jnc    main_2
        jmp     main

```

EXEMPLO 2:

Baseado no sistema SDP16 integrando um PDS16, pretende-se implementar o sistema de controlo de abertura de uma fechadura electrónica accionada por um botão **B** segundo o esquema seguinte:

- ao premir o botão **B** acende-se uma lâmpada **L** durante 5 segundos;
- durante este intervalo de tempo é necessário premir o botão **B** um número n ($1 < n < 8$) de vezes;
- findo o tempo o trinco **T** é accionado se o número de actuações de **B** coincidir com um valor pré estabelecido.

Para a realização dispõe de um porto paralelo de entrada e outro de saída, um contador 74191 de quatro bits com entrada de PL e CE.

Nota: A solução adoptada utiliza o contador 191 como contador de impulsos do botão **B**

```

for(;;) {
    clearCount();
    getTransB();
    lamp=TRUE;
    startCount();
    delay(5);
    lamp=FALSE;
    if (cont=SECRET_COUNT){
        trinco=TRUE;
        delay(1);
        trinco=FALSE;
    }
}


```

```

.equ  LAMP, 1
.equ  TRINCO, 2
.equ  PL, 4
.equ  CE, 8
.equ  secret_count, 5
.equ  PORT_ADDR, 0xff
.equ  B_POS, 4

.section start
.org 0
jmp  main

```

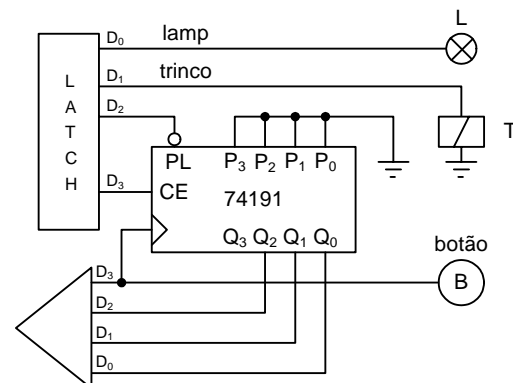

```

        .section main
        .org 10

        .equ MIL_MS, 62 ; frequência de MCLK 500H
delay: ldi r1, #MIL_MS
delay_1:
        dec r1 ;4 * 2ms
        jnz delay_1 ;4 * 2ms
        dec r2
        jnz delay
        ret

getTransB:
        ldb r1, [r0, #0]
        shr r1, r1, #B_POS, 0 ;cy=B
        jc getTransB ; while(B)
getT_1:
        ldb r1, [r0, #0]
        shr r1, r1, #B_POS, 0 ;cy=B
        jnc getT_1 ; while(!B)
        ret

main: ldih r0, #high(PORT_ADDR)
main_1:
        ldi r1, #0 ;reset contador
        stb r1, [r0, #0]
        jmp1 getTransB
        ldi r1, #LAMP+CE+PL ;lamp=1; trinco=0; PL=1; CE=1;
        stb r1, [r0, #0]
        ldi r2, #5
        jmp1 delay
        ldi r1, #PL ;lamp=0; trinco=0; PL=1; CE=0;
        stb r1, [r0, #0]
        ldb r1, [r0, #0] ; ler contador
        shl r1, r1, #12, 0
        shr r1, r1, #12, 0
        ldi r2, #secret_count
        sub r1, r1, r2
        jne main_1
        ldi r1, #TRINCO ;lamp=0; trinco=1; PL=0; CE=0;
        stb r1, [r0, #0]
        ldi r2, #1
        jmp1 delay
        jmp main_1

```