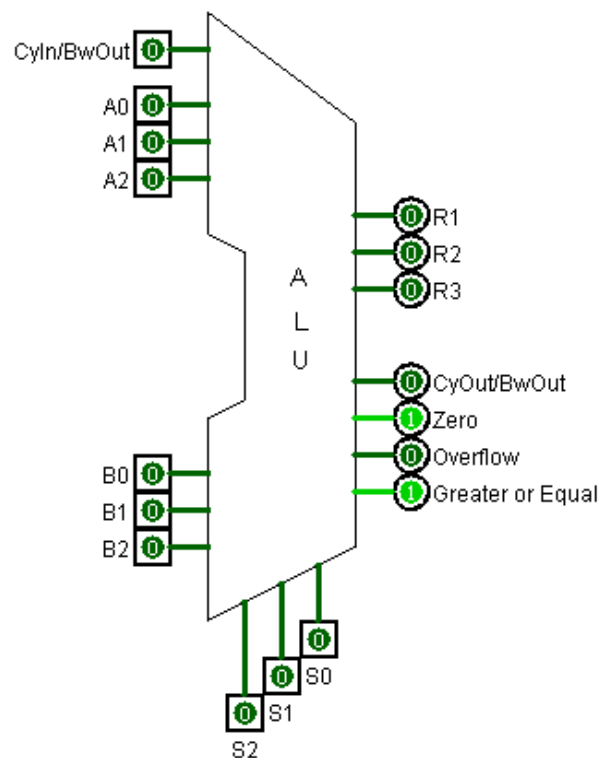


Lógica e Sistemas Digitais

ALU



Realizado pelo grupo 8:

Paulo Rosa	44873
Gonalo Santos	44587
Diogo Gouveia	44884

Docente: Jos Paraizo

Enunciado

Introdução:

A generalidade das linguagens de programação disponibiliza os seguintes operadores básicos:

- **Aritméticos** +, -, *, /, %;
- **Lógicos** &, |, ^, !, ~;
- **Deslocamento (Shift)** >>, <<;
- **Relacionais** =, >, <, >=, <=.

Para suportar a realização destas operações, a Unidade Central de Processamento (CPU) dos nossos computadores inclui na sua arquitectura uma unidade funcional denominada por Arithmetic Logic Unit (ALU).

Objectivo:

Projectar e realizar uma ALU, segundo o diagrama da Figura 1, com as seguintes características:

 


Figura 1 – ALU.

- Tem por entradas dois operandos A e B, de três bits cada, e um operando de um bit, CyBwi (Carry/Borrow in), a ser considerado nas operações de adição, subtração e deslocamento;
- O resultado R é expresso em três bits, no mesmo domínio que os operandos;
- Executa uma de oito operações (ADC, SBB, INC, DEC, ANL, NOT, RCL, ASR), seleccionadas pelos três bits S_2 , S_1 e S_0 , conforme indicado na Tabela 1;

S_{0-2}	Operação		Sigla	Z	CyBwo	OV	GE
000	Adição com carry	$R = A + B + CyBwi$	ADC	•	•	•	—
001	Subtração com borrow	$R = A \square B \square CyBwi$	SBB	•	•	•	•
010	Incremento	$R = A + 1$	INC	•	•	•	—
011	Decremento	$R = A \square 1$	DEC	•	•	•	—
100	AND Lógico bit a bit	$R = A \& B$	ANL	•	—	—	—
101	NOT Lógico bit a bit	$R = \sim A$	NOT	•	—	—	—
110	Rotate Carry Left	$R = A \ll 1$	RCL	•	•	•	—
111	Arithmetic Shift Right	$R = A \gg B_{0-1}$	ASR	•	•	•	—

Tabela 1 – Funcionalidade da ALU.

A ALU implementa quatro indicadores binários (*flags*), sendo dois deles qualitativos e os outros de excesso de domínio:

Z	Zero	Activo, quando a operação realizada tem como resultado o valor zero.
CyBwo	Carry/Borrow out	Representa <i>Carry</i> na adição e <i>Borrow</i> na subtração, estando activo quando o resultado excede o domínio, entendido em código natural. Na operação <i>SHR</i> recebe o último bit deslocado e na operação <i>RCL</i> recebe o bit de maior peso de A.
Ov	Overflow	Activo, quando o resultado da adição ou da subtração excede o domínio, entendido em código dos complementos. Nas operações <i>SHR</i> e <i>RCL</i> quando o bit de sinal de R difere do bit de sinal de A.
GE	Greater or Equal	quando activo indica que A é maior ou igual a B, tomando os operandos como valores inteiros com sinal.

Realização:

A ALU a desenvolver deve ser constituída por dois módulos, interligados conforme o diagrama de blocos apresentado na Figura 2. O módulo Aritmético realiza as operações ADC, SBB, INC e DEC enquanto o módulo Lógico/Shift realiza as operações ANL, NOT, RCL e ASR

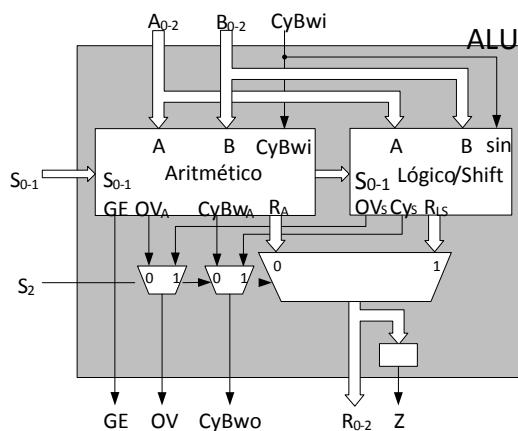


Figura 2 – Diagrama de blocos da ALU

A arquitectura interna dos dois módulos obedece aos diagramas de blocos apresentados na Figura 3.

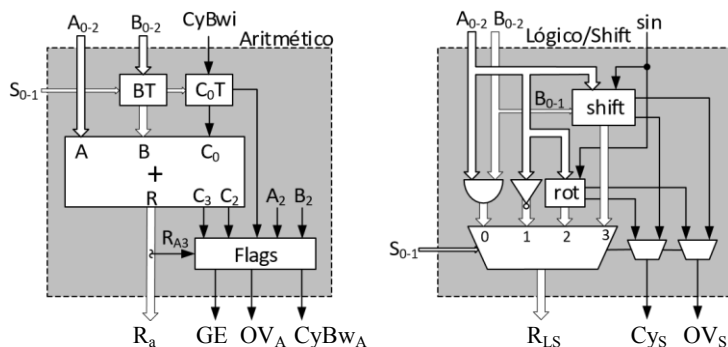


Figura 3 – Diagramas de blocos dos módulos Aritmético e Lógico/Shift.

Módulo Aritmético:

- O módulo aritmético poderia ser realizado por multiplexagem dos operadores adição e subtração. A arquitectura preconizada implementa uma técnica denominada por **contraction** (contração) que consiste em reutilizar um dado elemento funcional para a realização de várias funções, obtendo-se uma estrutura mais simples, por adaptação das respectivas entradas e saídas.
- Neste módulo, o elemento central é o somador completo de quatro bits.
- Os elementos BT e C0T realizam a transformação dos operandos B e CyBwi para que, utilizando o elemento somador, se realizem as operações de adição, subtração, incremento e decremento.
- O elemento Flags, implementa os sinais binários OV_A , $CyBw_A$ e GE. A sua implementação poderá recorrer a outros sinais disponíveis na estrutura, caso o aluno os considere preferíveis.

Módulo Lógico:


- A arquitectura preconizada recorre à multiplexagem do resultado dos vários operadores, sendo estes realizados por módulos independentes entre si.
- As operações de deslocamento (ASR e RCL) são realizadas por um **Barrel Shifter**, em que, na operação ASR o número de bits a deslocar é determinado pelos bits B_{0-1} . Na operação ASR, o bit Cy_S recebe o último bit deslocado. Na operação RCL, o bit Cys recebe o bit de sinal de A e A0 recebe o bit $CyBwi$.

1. Introdução:

A ALU (Arithmetic Logic Unit) é um circuito digital que realiza operações aritméticas e lógicas e é uma construção base para a formação do CPU (Central Processing Unit). Neste projeto, tem 8 operações: 4 aritméticas, no módulo aritmético, e 4 lógicas, no módulo lógico.


2. Realização do projecto:

2.1 Módulo aritmético:

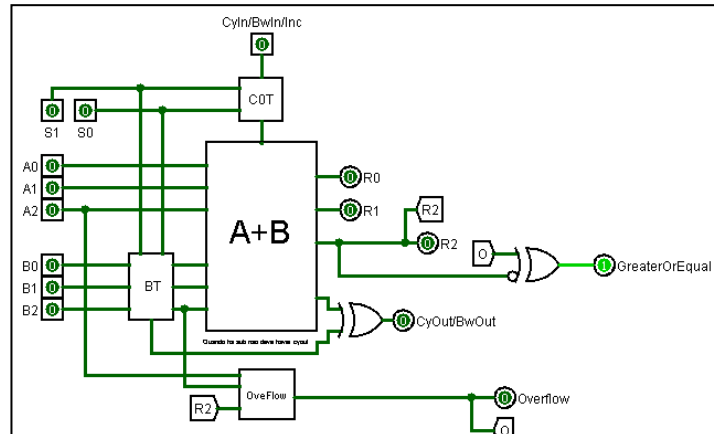


 2.1.1 Operações:

No módulo aritmético temos 4 operações: $A + B + CyBwi$, $A - B - CyBwi$, $A + 1$ e $A - 1$. Que são realizadas a partir do nosso Somador (sequência de somas) que é feito a partir do circuito Soma



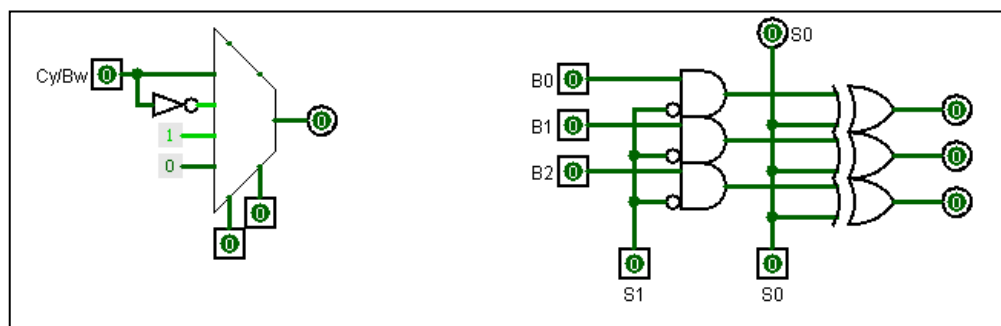
Para acomodar o Carry/BwIn com as diferentes operações, foi criado o C0T e o BT




Em que se $S = 0$, Pode haver carry e a soma é normal, se $S = 1$; há o inverso de carry e o simétrico de B, se $S = 2$, Há carry (Inc de +1) e o B não pode afetar esta operação e se $S = 3$, do C0T sai 0 e do B sai tudo a valor 1, o que produz o efeito de $A - 1$.

 2.1.2 Flags:

Ocorre overflow quando a adição ou subtração de dois números excede a magnitude pela qual eles podem ser apresentados com o número desejado de bits. E isto acontece quando o valor do bit de maior peso dos operandos for diferente do bit de maior peso do resultado. De tal forma foi criado o nosso overflow:



 
Ocorre GreaterOrEqual(em inteiros com sinal) quando $A > B$. E se $A - B = R$, então $A > B$. E se $A - B = -R$ então é porque $A < B$. Com isto em mente foi criado o GE.



E finalmente, a flag CyOut é o carry do somador quando fazemos $A + B$, mas quando fazemos $A - B$, o nosso BwOut é o simétrico do CyOut, deste modo, quando estamos a fazer subtração, $S0 = 1$, por isso ligamos este sinal e o CyOut do somador um XOR para produzir este efeito.




2.2 Módulo Lógico:

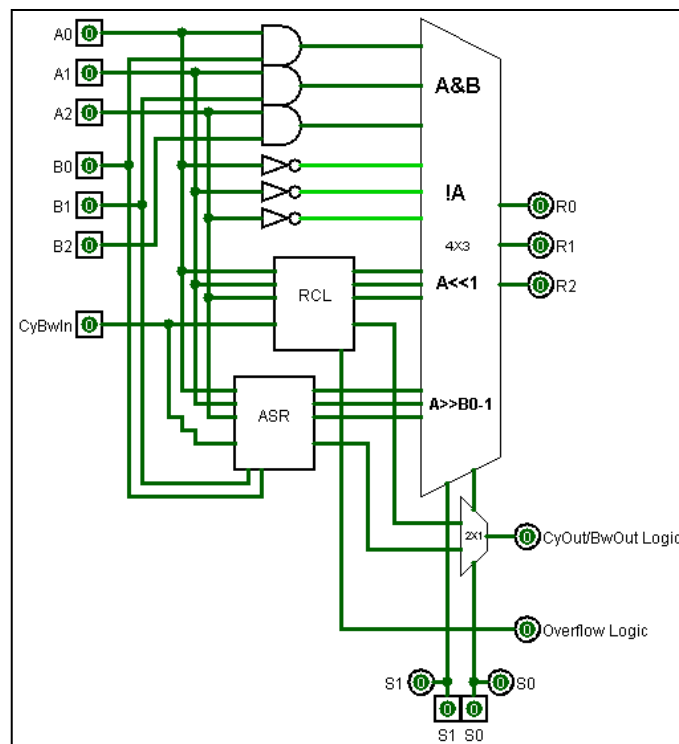

 
2.2.1 Operações:

Aqui encontramos as 4 operações do módulo lógico: $A \& B$, $\neg A$, $A \ll 1$, $A \gg B0-1$. E que são geridas pelo MUX 4X3. Com $S = 0$, a operação $A \& B$ é realizada com *ands*, e a se $S = 1$, há *nots* para formar o $\neg A$, e o *RotateCarryLeft* foi realizado da seguinte forma:




Sendo a transição de um só bit, há uma transmissão/shift direto nesta operação. E ocorre overflow se o bit sinal de chegada é diferente do de partida.

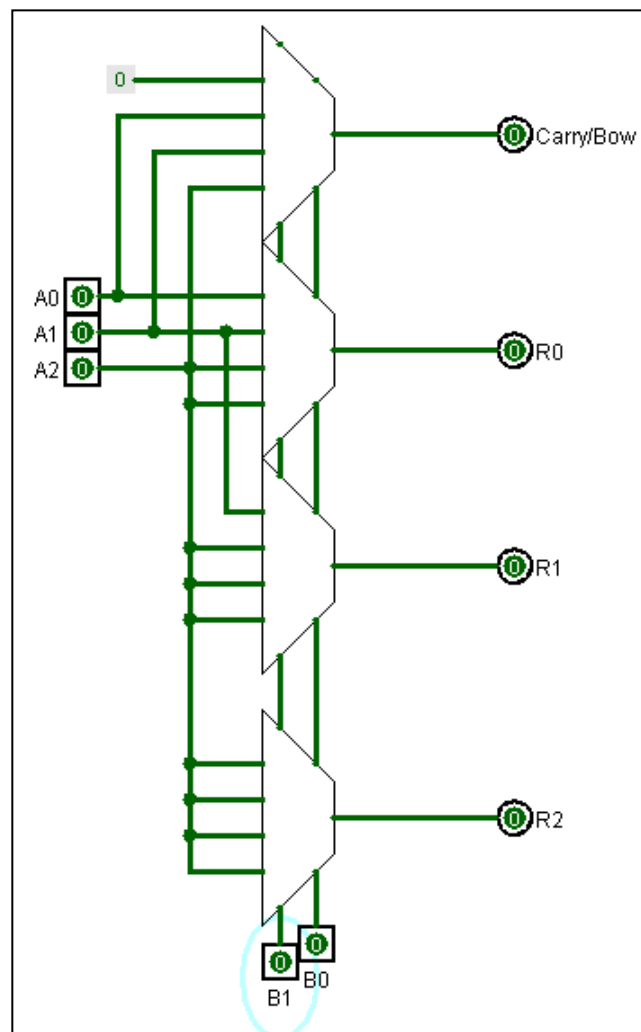No *ArithmeticShiftRight*, são usados vários MUX's e ligações para satisfazer as influências do B1 e B0 nesta operação. Não havendo *serial in* porque houve um erro no enunciado. E não há overflow porque o bit sinal do 'A' mantém-se.



2.3 Aritmethic + Logic:

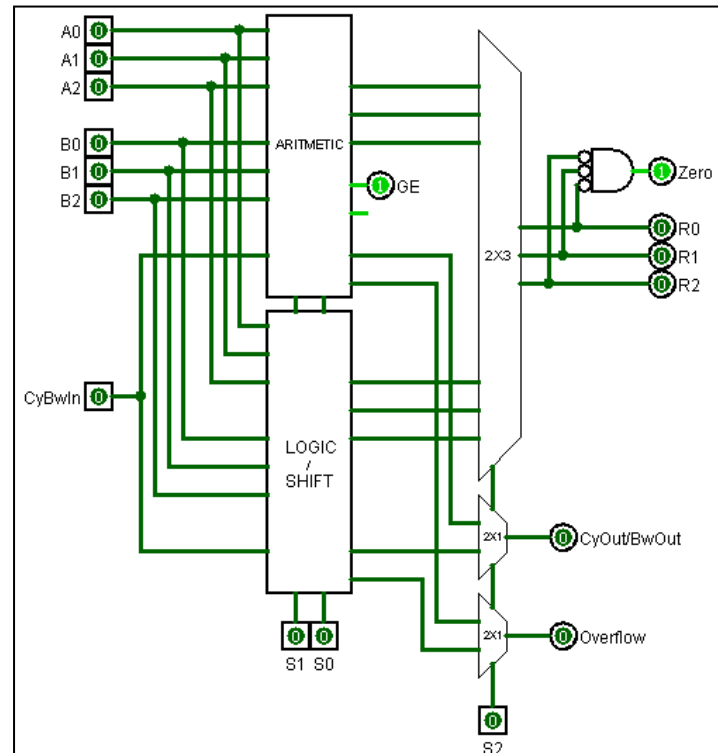

Por fim, temos um MUX 2X3 e dois MUX 2x1 para gerir os R's e para gerir os CyOut's e Overflows respectivamente.

2.4 Em CUPL:

```

/* ***** INPUT PINS ***** */
PIN [1..3] = [A2..0];
PIN [4..6] = [B2..0];
PIN [7..9] = [S0..S2];
PIN 10 = CyBwin;

/* ***** OUTPUT PINS ***** */

PIN 14 = Zero;
PIN 15 = CyBwout;
PIN 16 = Overflow;
PIN 17 = GE;
PIN 18 = R0;
PIN 19 = R1;
PIN 20 = R2;
PIN 21 = C1;
PIN 22 = C2;
PIN 23 = C3;

Add = !S2 & !S1 & !S0;
Sub = !S2 & !S1 & S0;
IncA = !S2 & S1 & !S0;
DecA = !S2 & S1 & S0;
And = S2 & !S1 & !S0;
Not = S2 & !S1 & S0;
Rcl = S2 & S1 & !S0;
Shr = S2 & S1 & S0;

/* Aritmetico */
C0 = Add & CyBwin # Sub & !CyBwin # IncA # DecA & 'b'0; /* aka acomodador de funcao */

[BT0..2] = ([B0..2] & S1) $ S0;

[C1..3] = [A0..2]&[BT0..2] # [A0..2]&[C1..3] # [BT0..2]&[C1..3]; /*os carrys ver se e 2 ou 3*/
[RA0..2] = [C1..C3] $ [A0..2] $ [BT0..2];

/*Flags*/
CyBwoutA = C3 $ S0;

OvA = A2&B2&!R2 # !A2&B2&R2;
GE = (!R2) $ OvA;

/* Logico */

[ASR0..2] = !B0&!B1&[A0..2] # !B0&B1&[A1,A2,CyBwin] # B0&!B1&[A1, A2, A2] # B0&B1&[A2, A2, A2];
CylRight = !B0&B1 & A0 # B0&B1 & A1 # B0&B1 & A2;

```

```

RCL0 = CyBwin;
RCL1 = A0;
RCL2 = A1;
CyLleft = A2;

AEB0 = A0&B0;
AEB1 = A1&B1;
AEB2 = A2&B2;

[RO..2] = And & ([AEB0..AEB2]) # Not&(![A0..2]) # Shr&([ASRO..2]) # Rcl&([RCL0..2]);

/*flags*/
OVL = A1 $ A2;
CyL = !S0 & CyLleft # S0 & CyLright;

/*tudo junto*/
RRO = !S2&RA0 # S2&RL0;
RR1 = !S2&RA1 # S2&RL1;
RR2 = !S2&RA2 # S2&RL2;

[RO..2] = [RRO, RR1, RR2];

CyBwout = !S2&CyBwoutA # S2&CyL;
OverFlow = !S2&OvA # S2&OVL;

Zero = !R0 & !R1 & !R2;

```

3. Conclusões:

Em suma, todos os objetivos foram realizados. Tivemos que investigar e aprender novos conceitos. Nós entendemos a lógica do exercício e apreciamos a sua realização. E esperamos aplicar estes conceitos quando construirmos o CPU.