 


Lógica e Sistemas Digitais

**Realizado pelo grupo 7:
Paulo Rosa – 44873**



Docente: Prof. José Antão

28/10/18

3.º Trabalho prático

Retoma-se o projecto do 1.º trabalho prático, cujo objectivo é desenvolver um sistema de alarme para um cofre, como mostra a figura 1.

 


Figura 1 – Diagrama do geral do sistema

Mantém-se o mesmo comportamento no que diz respeito à porta, à chave e às exigências da utilização do inversor, mas adiciona-se segurança ao sistema no que diz respeito ao código de acesso. Para tal, substitui-se o módulo comparador por um novo módulo de validação.

A abertura da porta do cofre é mecânica e depende exclusivamente da manobra da chave **K**.

A estrutura do sistema de alarme será a que se apresentada na figura 2, onde se referem os vários sinais envolvidos:

- Um sensor **K** que indica a presença da chave;
- Um sensor **P**, activo quando a porta da sala está aberta;
- Um interruptor **I** que modifica o critério de validação do código;
- Dois **DIP switches** ocultos, **CA** e **CB** com três bits cada, para estabelecer o código secreto.
- Um botão de pressão **B**, dedicado à introdução do código de acesso;
- Um avisador luminoso **L**, para indicar o estado do sistema;
- Um sinal **V**, para informar o controlo que o código introduzido é **V**álido.

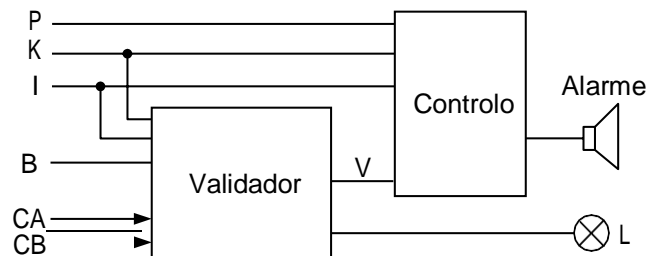


Figura 2 – Diagrama de blocos do sistema de alarme

Operação

Para que a chave possa ser inserida sem que o alarme soe, é necessário introduzir o código de acesso através do botão **B**. Para tal, deve premir-se o botão **B**, ao que o sistema responde acendendo a lâmpada **L** durante 5 s (± 1 segundo). Neste intervalo de tempo são aceites sucessivas actuações (impulsos) sobre o botão **B**, as quais devem igualar “em número” o primeiro dígito a introduzir. Terminado aquele tempo, a lâmpada **L** apaga-se, durante 5 s, para que seja introduzido o segundo dígito. Consoante o valor da entrada **I**, o primeiro dígito a considerar será **CA** ou **CB** (**I**=0 implica **CA**).

A actuação de **B** que promove o início do processo também é contabilizada.

Finalizado o processo de introdução dos dois dígitos, caso estes coincidam com o código guardado nos *DIP switches*, o módulo de validação volta a acender a lâmpada **L** e a activar **V** durante 10 s, permitindo que neste intervalo de tempo a chave **K** seja inserida sem que o alarme soe.

Enquanto a chave **K** estiver presente, o sistema mantém a lâmpada acesa (e o sinal **V** activo). Retirada a chave, o sistema volta ao estado inicial.

Caso o código introduzido não coincida com o código guardado nos *DIP switches*, o sistema retoma o estado inicial, não chegando a acender a lâmpada **L**.

As arquitecturas propostas para o módulo validador, apresentadas na figura 3, são simples esquemas de princípio de funcionamento, podendo ser ajustadas ou até mesmo substituídas, mediante acordo, entre cada grupo de alunos e o docente da respectiva turma.

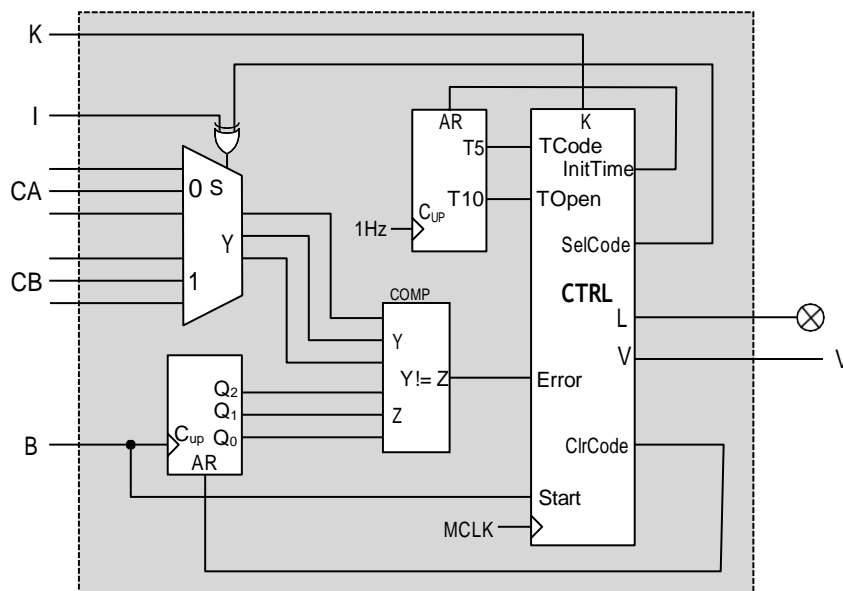


Figura 3 - Esquema de princípio de funcionamento do módulo Validador

De forma a melhor explorar o processo de síntese e teste, solicita-se a execução do trabalho em duas fases:

1.ª fase: Realize o módulo de controlo (CTRL) recorrendo a *flip-flops* do tipo D, para suporte à implementação da memória de estado. Utilize um dispositivo de lógica programável (PAL), para a implementação da lógica combinatória geradora de estado seguinte e dos sinais de saída. Nesta fase, o sinal MCLK deve ser produzido manualmente, através de um comutador. As entradas e saídas do módulo de controlo deverão ser simuladas, respectivamente, por comutadores e LEDs da base de ensaio (ATB). Note que na 1.ª fase, não se implementam os outros módulos representados no diagrama de blocos, mas o *ASM-chart* deve corresponder já aos requisitos necessários à implementação da 2.ª fase.

2.ª fase: Nesta fase, a implementação do módulo de controlo utiliza os *flip-flops* internos da PAL. Implementam-se agora, também sobre esse dispositivo de lógica programável, todos os outros módulos funcionais. Os sinais de *clock* (incluindo MCLK) deverão ser gerados por osciladores externos, disponíveis na base de ensaio.

Após a apresentação, cada grupo elabora um relatório sobre o trabalho, do qual conste:

- o enunciado do trabalho;
- a descrição sucinta dos métodos adoptados no projecto;
- em anexo os esquemas lógicos (ORCAD ou Logisim) e o código CUPL.

A apresentação do trabalho decorre no laboratório em data a combinar com o respectivo docente.

Introdução

O objetivo deste trabalho é desenhar e construir, em hardware, um circuito que implemente as funcionalidades de um cofre com as características dadas no enunciado. Lido o enunciado, pode-se então prosseguir para a sua interpretação.

O circuito contém 10 entradas(sem contar com o MCLK e o CLK de 1hrtz):

P(Porta), se for 0, está fechada

K(Chave), se for 0, não está inserida

B, botão que forma um número de 3 bits

CA e CB, códigos em DIP switches, que juntos, definem o código para o cofre de 6 bits

I(Inversor), inverte a ordem da comparação dos códigos(A=0 implica CA primeiro)

E 2 saídas:

AL(Alarme), se for 1, é porque ocorreu alarme

Luz se for 1, é porque o primeira parte do código está a ser inserido ou o código inserido está certo para abrir o cofre

O cofre tem como código definido para o abrir, os bits de CA e do CB. E temos o botão B, que cada vez que é premido, forma um número de 3 por incremento com o valor que tinha anteriormente. É um contador ascendente. Logo, conta +1 quando é premido.

Por este contador registar e contar em 3 bits e o código para abrir o cofre ser de 6, é por isso que se tem este código separado em 2 conjuntos de 3 bits(CA e CB), para os podermos comparar de cada vez com o comparador

Essa transição de comparar um e outro é realizada pelo sinal que sai da máquina de estados (CTRL) que se chama SelCode. E podemos mudar a ordem de comparação dos códigos através do sinal I com o efeito da porta XOR. Cujo sinal afeta a saída do MUX 2x3 para ou sair os 3 bits de CA ou de CB para entrarem no comparador e que também recebe os bits do contador que forma o código inserido com o botão B. Se primeiro queremos inserir o código com o botão para corresponder ao CA e depois inserir o código para CB, o I terá que ser 0. Se for 1, as comparações serão ao contrário.

O outro contador de 4 bits inicia uma contagem de tempo sempre que se pretende usar o botão para definir o código(num tempo de 5 segundos) e para restringir o tempo em que é possível inserir o chave depois de ter-se verificado que a comparação entre os dois B's e os C's é igual.

O alarme funciona varia acordo com as variáveis P, I e V(variável intermédia que representa $B_1+B_2 = CA+CB$).. Estas 3 primeiras variáveis formam 3 camadas de segurança para o sistema.

As imagens, código e desenhos estão em anexo.

Realização

Fase 1

Nesta fase pretende-se realizar apenas o CTRL. E não usar os flip flops da PAL ATF750C(v750c em CUPL), mas sim usar flipflops externos que vão ser 2 chips 74HC74D (2 flipflops dentro de cada um, ver anexo: Imagens 1 e 2). E dos 4 em total, vão ser usados 3, porque a minha máquina de estados vai ter 7 estados.

É importante notar que, embora não se vai propriamente usar os PIN's de entrada de reset e preset, deve-se meter ambos a 0(mas como são negados, liga-se diretamente a VCC) porque os flips flops não se comportam como desejado porque se não ligarmos este fio a algum sinal, as saídas do flip flop ficam a oscilar(alta impedância/high-Z).

CTRL(ASM, Algorithmic state machine):

Lógica do ASM:

No estado 000, há “out” de InitTime para que o counter de 4 bits começa a 0 quando se começar a inserção do código B. O sinal que indica isto é uma ligação direta ao botão. Se o botão foi premido, segue-se então para o estado 001.

No estado 001, há “out” de Luz, porque sinaliza que está ser inserido o primeiro valor de B. Agora usa-se o valor de TCode, que vem do counter que acabou de começar a contar na entrada deste estado (porque o sinal InitTime baixou), para formar os 5s para definir o valor que se vai definir com o botão. Assim que terminar este tempo, vê-se se houve erro. Se houve erro segue-se para o estado 011.

No estado 011, só é usado na primeira tentativa de acertar uma porção do código. O propósito deste estado é de que quando a pessoa errar na primeira porção do código, não o saber. Porque se pessoa errar e voltar para o estado 000 e ao tentar usar o botão a luz vai acender e vai saber que voltou ao início e que a primeira porção do código está errada. Logo, aqui e com este conhecimento, consegue-se cortar em metade a probabilidade de descobrir a primeira parte do código. Quando se vem para este estado, o counter está com os bits que correspondem aos 5s, e em vez de fazer reset do counter, vamos esperar que chegue aos 10s que vai corresponder os mais 5s de quando se insere o B2 para tentar acertar na outra porção do código. Mas vai ser fútil qualquer tentativa de qualquer forma porque já se errou na primeira porção do código e depois acabado os 10s, segue-se para o estado 000 (e há out de ClearCode para que quando chegue a este estado, o valor de B esteja 0 e se mantenha a 0 até ao estado 000).

Caso não haja erro na primeira parte do código, vai-se para o estado 010 que faz “out” de ClrCode para limpar o código armazenado no counter do botão B (para facilitar a inserção do próximo código, e começar a acrescentar +1 a partir do 0). E segue sem condições para o próximo estado.

No estado 100, faz-se out do SelCode para se seleccionar a outra porção do código que vai ser avaliada. Novamente, a pessoa mete o valor que quer no B (que pode ser interpretado como o segundo B ou B2), enquanto TOpen for falso. E quando for verdadeiro (é porque já se passaram 5s, da passagem dos 5, contados anteriormente, para 10) vê-se se há Error. Se houver, vai-se para o estado 010, e que de seguida vai para o estado 000, porque TOpen está verdadeiro. Isto é possível porque a frequência do MCLOCK é superior ao clock do Timer. Se não houver erro, segue para o estado 101.

No estado 101, faz-se out de InitTime, para se contar 10s no próximo estado. Segue-se sem condições para o próximo estado: 110.

No estado 110, como não houve erro nas 2 porções do código, há “out” de V e L. E dá-se 10s para meter a chave do cofre.

E finalmente, chegou-se ao estado 111. Se se chega a este estado (e ao anterior também) é porque conseguiu-se acertar no código. Unicamente e imediatamente é confirmado se

se tem a chave. Portanto, se se meteu no estado anterior, o cofre fica aberto e fica-se neste estado (e bloqueado nesta abertura enquanto houver chave). Há “out” de V,L e ClearCode (para quando se vá para o estado 000, o B estar a 0).

(Ver anexo: Imagem 4)

Raciocínio da implementação do ASM:

Se estamos no estado 000, a única opção que queremos é que vá para o estado 001, por isso, as entradas para os mux's (e consequentemente, flip flops) vão ser 0 para S2 e S1 e o So só vai ser 1 quando Start for verdadeiro. E usamos as próprias variáveis deste estado para pudermos fazer “out” de InitTime

$$\begin{aligned}S_0 &= \text{Start} \\S_1 &= S_2 = 0 \\ \text{InitTime} &= \overline{D2} \cdot \overline{D1} \cdot \overline{D0}\end{aligned}$$

Se estamos no estado 001, So será igual a 1 apenas enquanto TCode for falso ou houver erro. S1 só é possível ser 1 quando TCode for verdadeiro. E S2 continua a 0.

$$\begin{aligned}S_0 &= \text{TCode} + \overline{\text{Error}} \\S_1 &= \text{TCode} \\S_2 &= 0 \\L &= \overline{D2} \cdot \overline{D1} \cdot D_0\end{aligned}$$

Se estamos no estado 011, apenas quando TOpen for verdadeiro, se vai para o estado 000.

$$\begin{aligned}S_0 &= \overline{TOpen} \\S_1 &= \overline{TOpen} \\S_2 &= 0 \\ \text{ClearCode} &= \overline{D2} \cdot D_1 \cdot D_0\end{aligned}$$

Se estamos no estado 010, faz-se “out” de ClearCode e vai-se sem condições para o estado 100

$$\begin{aligned}S_0 &= S_1 = 0 \\S_2 &= 1 \\ \text{ClearCode} &= \overline{D2} \cdot D_1 \cdot \overline{D0}\end{aligned}$$

Se estamos no estado 100, há “out” de SelCode. Enquanto o TOpen for falso, So é 0, e quando verdadeiro, So vai ser igual a 1 nas duas ocasiões em que ou vai para 011 ou para 101. S1 só vai ser igual a 1 quando for para o estado 011, logo, quando TOpen for verdadeiro e houver Error. E S2 mantém-se a 1 enquanto TOpen for falso ou houver Error.

$$\begin{aligned} S_0 &= TOpen \\ S_1 &= TOpen \cdot \overline{Error} \\ S_2 &= \overline{TOpen} + \overline{Error} \\ SelCode &= D_2 \cdot \overline{D_1} \cdot \overline{D_0} \end{aligned}$$

Se estamos no estado 101, há “out” de InitTime para podermos contar os 10s no próximo estado. Segue-se sem condições para o estado 110.

$$\begin{aligned} S_2 &= S_1 = 1 \\ S_0 &= 0 \\ ClearCode &= D_2 \cdot \overline{D_1} \cdot D_0 \end{aligned}$$

Se estamos no estado 110, há “out” de V e L. E apenas quando TOpen for verdadeiro, vai-se para o estado 111.

$$\begin{aligned} S_0 &= S_1 = 1 \\ S_2 &= TOpen \\ V = L &= D_2 \cdot D_1 \end{aligned}$$

Se estamos no estado 111, apenas quando K for falso se vai para o estado 000 e se for verdadeiro permanece neste estado. Há “out” de de ClearCode, V e L.

$$\begin{aligned} S_2 &= S_1 = S_0 = K \\ ClearCode = V = L &= D_2 \cdot D_1 \end{aligned}$$

(Ver anexo o código CUPL 1-3
E desenhos dos circuitos em Logisim 1
E fotografia da fase 1: Imagem 3)

Fase 2

Nesta fase, implementam-se o counter up do botão de 3 bits, o counter up do timer de 4 bits, o MUX 2X3 e o comparador de 3 bits. E usamos os flip flops do v750c.

Mux 2x3:

$$\begin{aligned}S &= \text{SelCode} \oplus I \\Y_0 &= CA_0 \cdot \bar{S} + CB_0 \cdot S \\Y_1 &= CA_1 \cdot \bar{S} + CB_1 \cdot S \\Y_2 &= CA_2 \cdot \bar{S} + CB_2 \cdot S\end{aligned}$$

(ver em anexo: Logisim 2)

Comparador:

Ocorre erro quando em qualquer porção/bit do código não corresponda ao outro, logo:

$$\text{Error} = (Z_0 \oplus Y_0) + (Z_1 \oplus Y_1) + (Z_2 \oplus Y_2)$$

(ver em anexo: Logisim 3)

Counter do botão:

Foram usados flipflops do tipo T para simplificar a resolução. O “Clock” vai ser o próprio botão e este counter up é de 3 bits. O primeiro flip flop (Q₀) tem como entrada um sinal fixo de 1. E os próximos flipflops tem como entrada, e consecutivamente, uma porta AND da saída do flipflop anterior com a entrada dele. (Ver em anexo: Logisim 4).

$$\begin{aligned}Z_0 &= 1 \\Z_1 &= Z_0 \\Z_2 &= Z_0 \cdot Z_1\end{aligned}$$

Counter do timer:

Este counter é praticamente igual ao anterior. A diferença é que este é de mais um bit (por isso tem mais um flipflop) e tem 2 portas AND tal que quando os bits correspondem ao número 5 e 10, é ativado o output TCode e TOpen, respetivamente. (Ver em anexo: Logisim 5)

$$\begin{aligned}D_0 &= 1 \\D_1 &= D_0 \\D_2 &= D_0 \cdot D_1 \\D_3 &= D_0 \cdot D_1 \cdot D_2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}TCode &= \overline{D_3} \cdot D_2 \cdot \overline{D_1} \cdot D_0 \\TOpen &= D_3 \cdot \overline{D_2} \cdot D_1 \cdot \overline{D_0}\end{aligned}$$

Ver em anexo(Logisim 6 e CUPL 4, 5 e 6) estes conjuntos todos juntos e que formam o bloco “Validador”.

Controlo:

E finalmente, o controlo que já tinha sido calculado no 1º trabalho prático:

$$AL = K \cdot (\overline{V} + (\overline{I} \cdot \overline{P}))$$

Ver em anexo Logisim 7 e 8

Conclusão

Em suma, todos os objetivos foram realizados. Foram feitas provas e testes para chegar à resolução final, que mostra ser coerente com a lógica do problema segundo o enunciado do trabalho. Foi apreciada e foi interessante a realização deste trabalho, porque representa um circuito que se pode aplicar no mundo real e que, neste caso, se aplica ao funcionamento de um cofre e foi planeado usando os conhecimentos desta cadeira de lógica e sistemas digitais.

Anexos

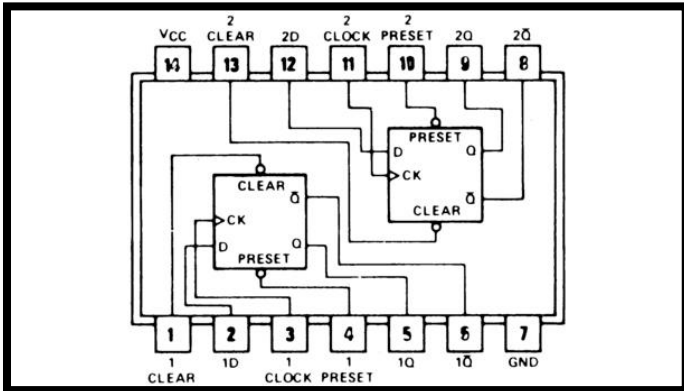


Imagem 1, 74HC74

 


Imagem 2, 74HC74


 


Imagem 3, 1ª fase montagem

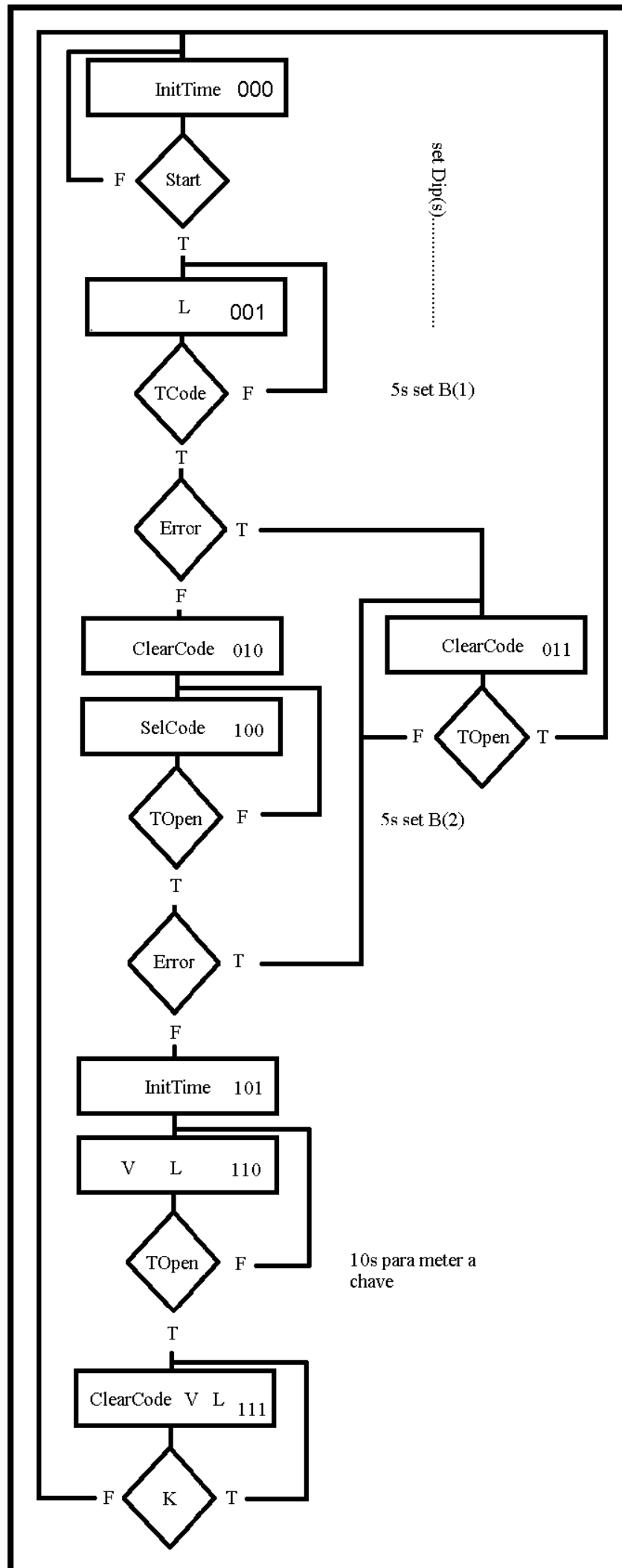

Códigos CUPL:

```

/* ***** INPUT PINS ***** */
PIN 1 = K;
PIN 2 = TCode;
PIN 3 = TOpen;
PIN 4 = Error;
PIN 5 = Start;

PIN 8 = D0;
PIN 9 = D1;
PIN 10 = D2;

/* ***** OUTPUT PINS ***** */
PIN 15 = InitTime;
PIN 16 = SelCode;
PIN 17 = L;
PIN 18 = V;
PIN 19 = ClrCode;
PIN 20 = M0;
PIN 21 = M1;
PIN 22 = M2;

```

CUPL 1, fase 1

	Cofre3	
K x---	1	24 ---x Vcc
TCode x---	2	23 ---x
TOpen x---	3	22 ---x M2
Error x---	4	21 ---x M1
Start x---	5	20 ---x M0
x---	6	19 ---x ClrCode
x---	7	18 ---x V
D0 x---	8	17 ---x L
D1 x---	9	16 ---x SelCode
D2 x---	10	15 ---x InitTime
x---	11	14 ---x
GND x---	12	13 ---x

CUPL 2, fase 1

```

M0 = !D2&!D1&!D0 & Start      # !D2&!D1&D0 & (!TCode # Error)      # !D2&D1&D0 & !TOpen #
D2&!D1&!D0 & TOpen      # D2&D1&!D0 & TOpen      # D2&D1&D0 & K;

M1 = !D2&!D1&D0 & TCode      # !D2&D1&D0 & !TOpen      # D2&!D1&!D0 & (TOpen & Error)      #
D2&!D1&D0      # D2&D1&!D0      # D2&D1&D0 & K;

M2 = !D2&D1&!D0      # D2&!D1&!D0 & (!TCode # !Error)      # D2&!D1&D0      # D2&D1&!D0      #
D2&D1&D0 & K;

ClrCode = !D2&D1&!D0 # D1&D0;
InitTime = !D2&!D1&D0 # D2&!D1&D0;
SelCode = D2&!D1&!D0;
L = !D2&!D1&D0 # D2&D1;
V = D2&D1;

```

CUPL 3, fase 1

```

/* ***** INPUT PINS ***** */
PIN 1 = MCLK;
PIN 2 = UMHRTZ;
PIN 3 = CA2;
PIN 4 = CA1;
PIN 5 = CA0;
PIN 6 = CB2;
PIN 7 = CB1;
PIN 8 = CB0;
PIN 9 = I;
PIN 10 = B;
PIN 11 = P;
PIN 13 = K;

/* ***** OUTPUT PINS ***** */
PIN 14 = Y0;
PIN 15 = AL;
PIN 16 = ClearCode;
PIN 17 = L;
PIN 18 = Error;
PIN 19 = X1;
PIN 20 = Y2;
PIN 21 = InitTime;
PIN 22 = X0;
PIN 23 = SelCode;

PINNODE [25..28] = [D0..3];
PINNODE [29..31] = [Z0..2];
PINNODE 32 = X2;

```

CUPL 4, fase 2

<pre> /*Controlo*/ AL = K & (!V # (!I&!P)); /*MUX para CA e CB*/ S = SelCode \$ I; Y0 = CA0&!S # CB0&S; Y1 = CA1&!S # CB1&S; Y2 = CA2&!S # CB2&S; /*Cont Up botao B*/ Start = B; [Z2..0].ar = ClearCode; [Z2..0].sp = 'b'0 ; [Z2..0].ck = B; Z0.T = 'b'1; Z1.T = Z0; Z2.T = Z0&Z1; /*Comparador*/ Error = (Z0 \$ Y0) # (Z1 \$ Y1) # (Z2 \$ Y2); </pre>	<pre> /*Timer*/ [D3..0].ar = InitTime ; [D3..0].sp = 'b'0 ; [D3..0].ck = UMHRTZ ; D0.T = 'b'1; D1.T = D0; D2.T = D0&D1; D3.T = D0&D1&D2; TCode = !D3 & D2 & !D1 & D0; TOpen = D3 & !D2 & D1 & !D0; /*CTRL*/ [X2..0].ar = 'b'0; [X2..0].sp = 'b'0; [X2..0].ck = MCLK; </pre>
---	--

CUPL 5, fase 2

<pre> SEQUENCET [X2..X0]{ PRESENT 0 out InitTime; if Start next 1; default next 0; PRESENT 1 out L; if TCode & Error next 3; if TCode & !Error next 2; default next 1; PRESENT 2 out ClearCode; default next 4; PRESENT 3 out ClearCode; if TOpen next 0; default next 3; </pre>	<pre> PRESENT 4 out SelCode; if TOpen & Error next 3; if TOpen & !Error next 5; default next 4; PRESENT 5 out InitTime; default next 6; PRESENT 6 out V,L; if TOpen next 7; default next 6; PRESENT 7 out V, L; if !K next 0; default next 7; } </pre>
--	---


CUPL 6, fase 2


	COFREFASE2	
MCLK	x--- 1	24 ---x Vcc
UMHRTZ	x--- 2	23 ---x SelCode
CA2	x--- 3	22 ---x X0
CA1	x--- 4	21 ---x InitTime
CA0	x--- 5	20 ---x Y2
CB2	x--- 6	19 ---x X1
CB1	x--- 7	18 ---x Error
CB0	x--- 8	17 ---x L
I	x--- 9	16 ---x ClearCode
B	x--- 10	15 ---x AL
P	x--- 11	14 ---x Y0
GND	x--- 12	13 ---x K

CUPL 7, fase 2


Logisim:

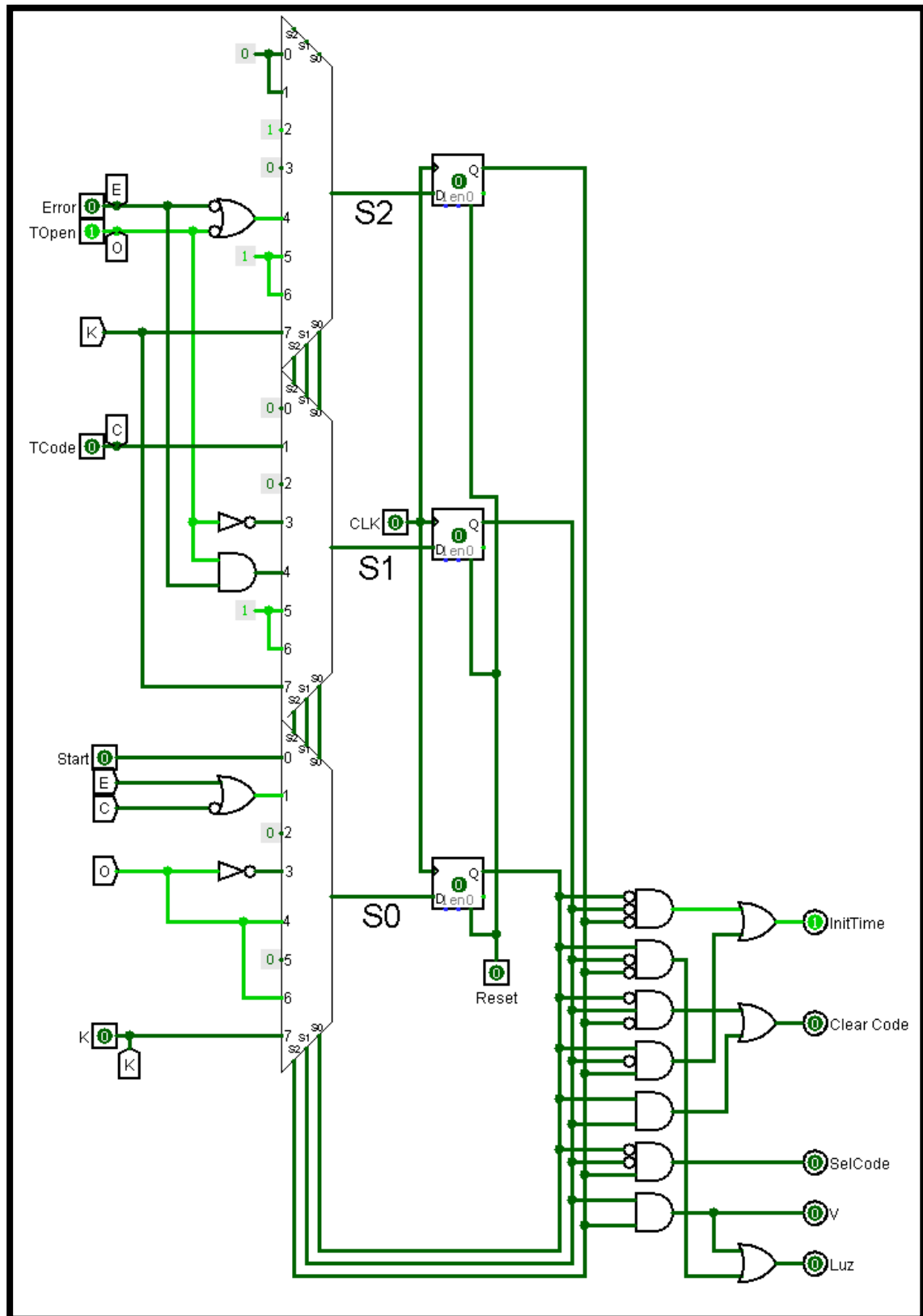Foi usado 2 MUX's 4X1 e 1 2X1 para criar o 8X1.




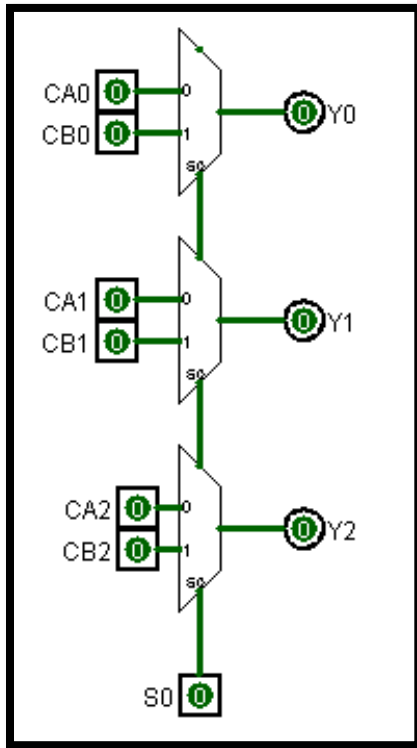


Logisim 2, MUX 2X3

 


Logisim 3, Comparador

 


Logisim 4, contador 3 bits

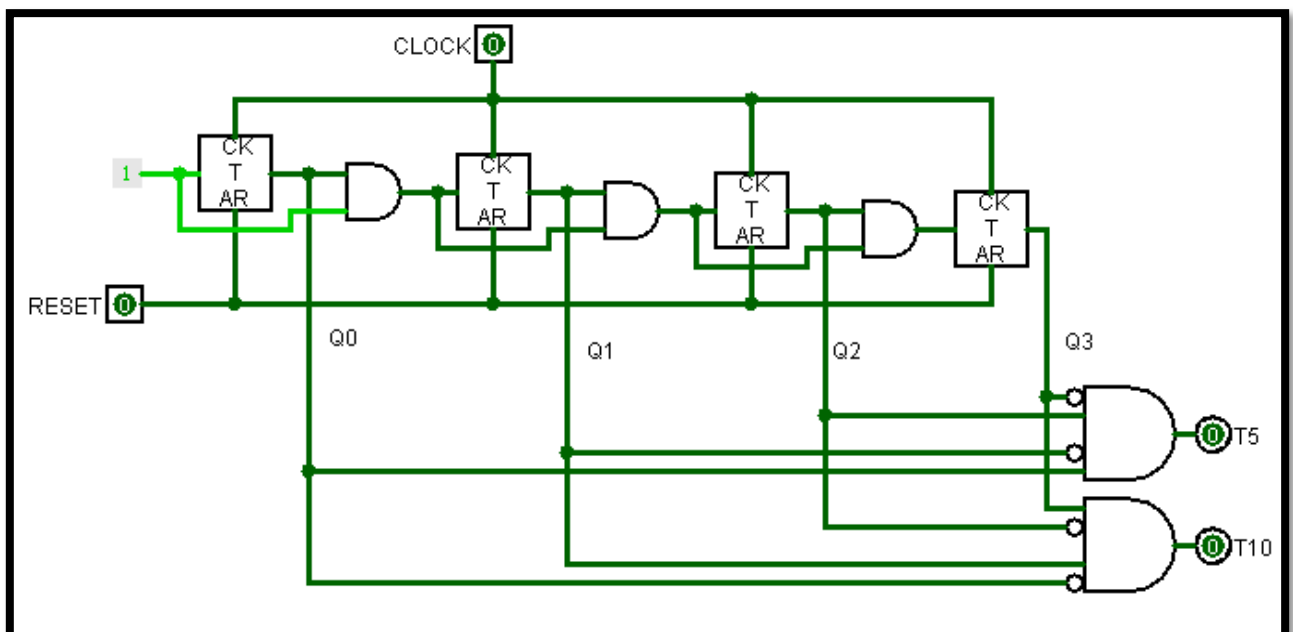


Logisim 5, contador 4 bits

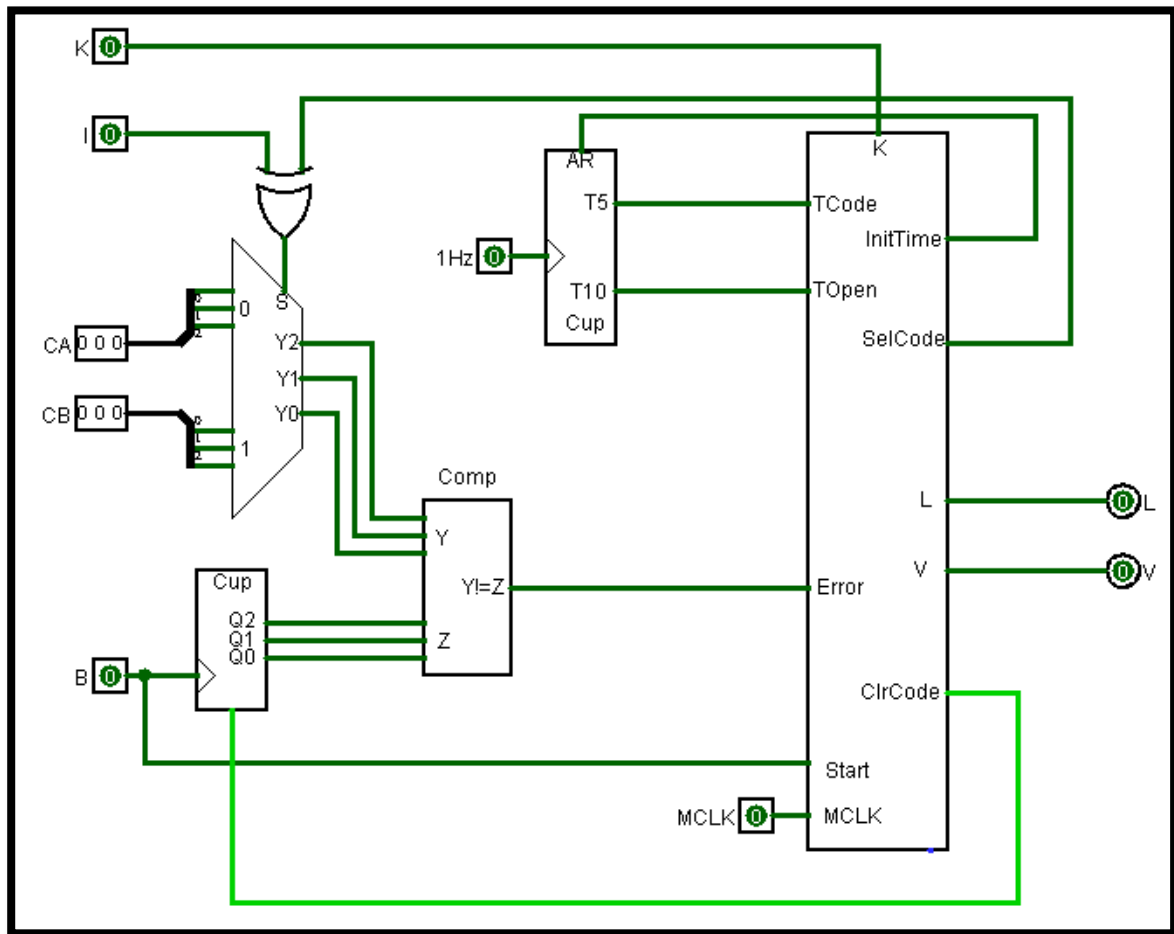

Logisim 6, validador

 

Logisim 7, control

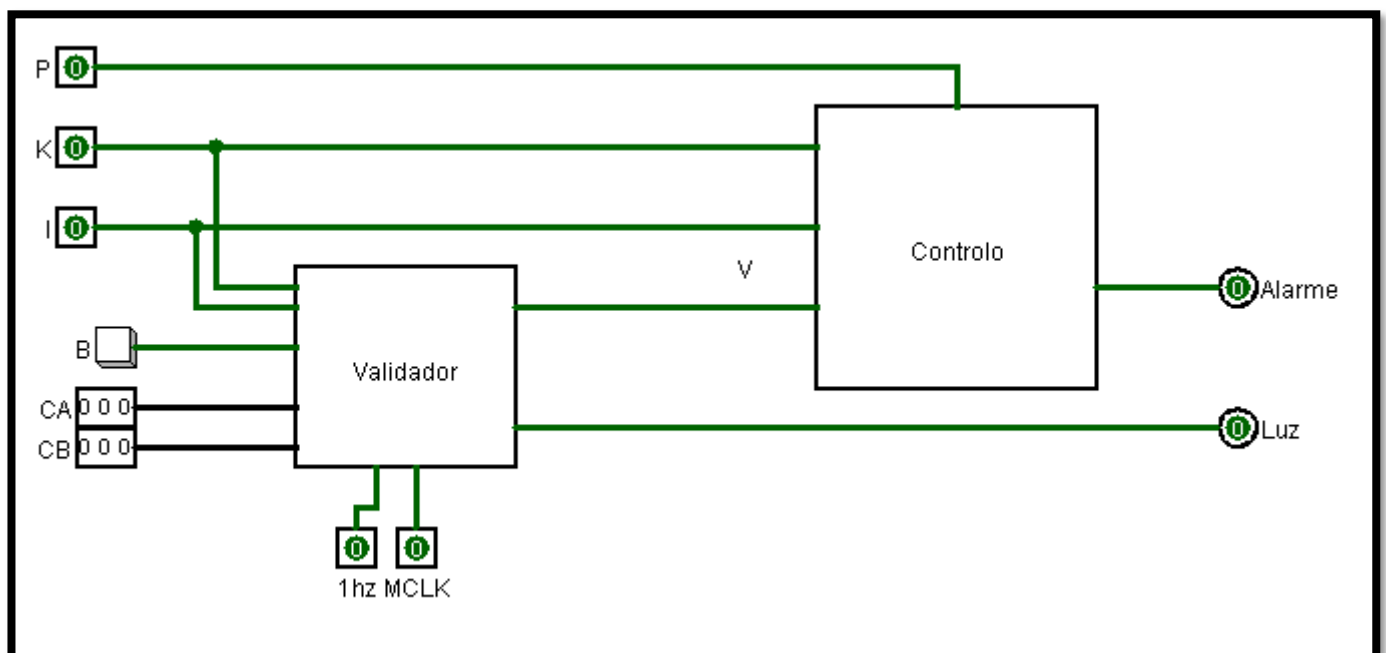

Logisim 8, circuito todo