

INSTITUTO SUPERIOR DE ENGENHARIA DE LISBOA

Licenciatura em Engenharia de Eletrónica e Telecomunicações e de Computadores

e

Licenciatura em Engenharia Informática e de Computadores



1.º Trabalho Prático de Arquitetura de Computadores

Estudo de um processador

30 de setembro de 2019

1 Objetivos

Este trabalho prático tem como principal objetivo o estudo do funcionamento de um processador. Neste contexto, são abordadas as problemáticas da codificação de um ISA, o projeto do decodificador de instruções para a unidade de controlo do processador e a codificação de programas usando a linguagem máquina.

2 Descrição da arquitetura

O processador considerado neste trabalho é de ciclo único e implementa uma arquitetura de Harvard a 8 bits, em que as memórias de dados e de código contêm, cada uma, 256 posições, conforme ilustrado na Figura 1.

A microarquitetura subjacente inclui oito registos de uso geral (r_0, r_1, \dots e r_7), uma Unidade Lógica e Aritmética (ALU) capaz de realizar três operações, conforme é ilustrado na Figura 3, e um registo de estado do processador (PSW) que disponibiliza o indicador de resultado igual a zero (Z).

A Tabela 1 apresenta o conjunto de instruções suportado pela arquitetura, codificadas com nove bits, em que:

- rx e ry representam um dos oito registos de uso geral do processador ($r_0, r_1, r_2, r_3, r_4, r_5, r_6, r_7$);
- $const3$ simboliza o valor de uma constante, codificada sem sinal com 3 bits;
- $offset6$ simboliza o valor de uma constante, codificada com 6 bits com sinal, que é usada como parte de menor peso na síntese do endereço relativo de memória (os bits de maior peso são estendidos com o bit de sinal).

Instrução	Descrição	
ldr rx, [ry]	Transfere para rx o conteúdo da posição de memória cujo endereço é definido pelo conteúdo de ry .	$rx \leftarrow mem[ry]$
str rx, [ry]	Transfere o conteúdo de rx para a posição de memória cujo endereço é definido pelo conteúdo de ry .	$mem[ry] \leftarrow rx$
mov rx, #const3	Carrega o valor da constante const3 no registo rx .	$rx \leftarrow const3$
add rx, ry	Adiciona o conteúdo de ry ao conteúdo de rx , colocando o resultado em rx e atualizando o registo PSW com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx \leftarrow rx + ry$ e atualiza PSW
sub rx, #const3	Subtrai o valor da constante const3 ao conteúdo de rx , colocando o resultado em rx e atualizando o registo PSW com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx \leftarrow ry - const3$ e atualiza PSW
and rx, ry	Realiza a operação lógica <i>and</i> entre os bits da mesma posição de rx e ry , colocando o resultado em rx e atualizando o registo PSW com a informação da <i>flag Z</i> gerada na ALU.	$rx \leftarrow ry \& ry$ e atualiza PSW
bzc offset6	Quando a <i>flag Z</i> apresenta o valor 0, muda a execução para o endereço resultante da adição ao PC do deslocamento representado por offset6 .	$PC \leftarrow (Z == 0) ? PC + offset6 : PC + 1$
b rx	Muda a execução para o endereço definido pelo conteúdo de rx .	$PC \leftarrow rx$

Tabela 1 – Conjunto de instruções do processador.

Na Tabela 2 apresentam-se os códigos incompletos das instruções do ISA (*opcodes*).

Instrução	<i>opcode</i>
ldr rx, [ry]	0??
str rx, [ry]	1??
mov rx, #const3	011
add rx, ry	0??
sub rx, #const3	0??
and rx, ry	1??
bzc offset6	100
b rx	111

Tabela 2 – Códigos incompletos das instruções do ISA.

3 Trabalho a realizar

Respeitando o ISA e a microarquitetura apresentados, pretende-se completar o projeto do processador proposto e utilizá-lo para executar um programa. Para tal, devem ser realizadas três tarefas.

3.1 Codificação das instruções do ISA

- Complete os *opcodes* apresentados na Tabela 2, por forma a ser possível realizar todas as operações usando como ALU o circuito apresentado na Figura 3.
- Apresente o mapa de codificação das instruções, tendo em conta os *opcodes* referidos na alínea anterior e o diagrama de blocos do processador descrito na Figura 1.

3.2 Projeto do decodificador de instruções

- Apresente, numa tabela, o valor lógico das saídas do subcircuito *Instruction Decoder* do processador, descrito na Figura 1, para cada uma das instruções indicadas na Tabela 1. Explique os casos de indiferença (*don't care*) e as saídas obtidas diretamente do código da instrução.
- Determine o conteúdo da ROM utilizada na implementação do subcircuito *Instruction Decoder* no Logisim. Preencha a ROM com essa informação.

3.3 Teste da arquitetura

Considere a seguinte sequência de instruções, que deverá utilizar para testar o funcionamento do processador utilizando a aplicação Logisim.

```
mov r0, #0
mov r1, #5
sub r1, #1
ldr r2, [r1]
add r0, r2
and r1, r1
bzc -4
mov r4, #5
str r0, [r4]
mov r4, #6
ldr r4, [r4]
b r4
```

- Codifique as instruções apresentadas e carregue-as na memória de código do processador no Logisim. Carregue também as primeiras cinco posições da memória de dados com o código dos dígitos que compõem o número de aluno de um dos elementos do grupo (o código de um dígito por posição de memória) e na posição 6 carregue o valor 11.
- Execute o troço de código no Logisim e registe, para cada uma das instruções, as alterações ocorridas nos registos do processador (*r0-r7*, *PC* e *PSW*) e na memória de dados.

4 Avaliação

O trabalho deve ser realizado em grupo, conta para o processo de avaliação da unidade curricular e tem a duração de duas semanas.

A apresentação da solução proposta por cada grupo decorre em sessão de laboratório, em data a combinar com o docente responsável pela lecionação das aulas da respetiva turma.

Após esta apresentação, cada grupo deverá entregar o relatório do trabalho ao docente, no qual deve constar:

- Uma descrição sucinta da solução proposta, acompanhada dos esquemas de todos os circuitos e subcircuitos desenvolvidos;
- As conclusões.

5 Diagramas de blocos

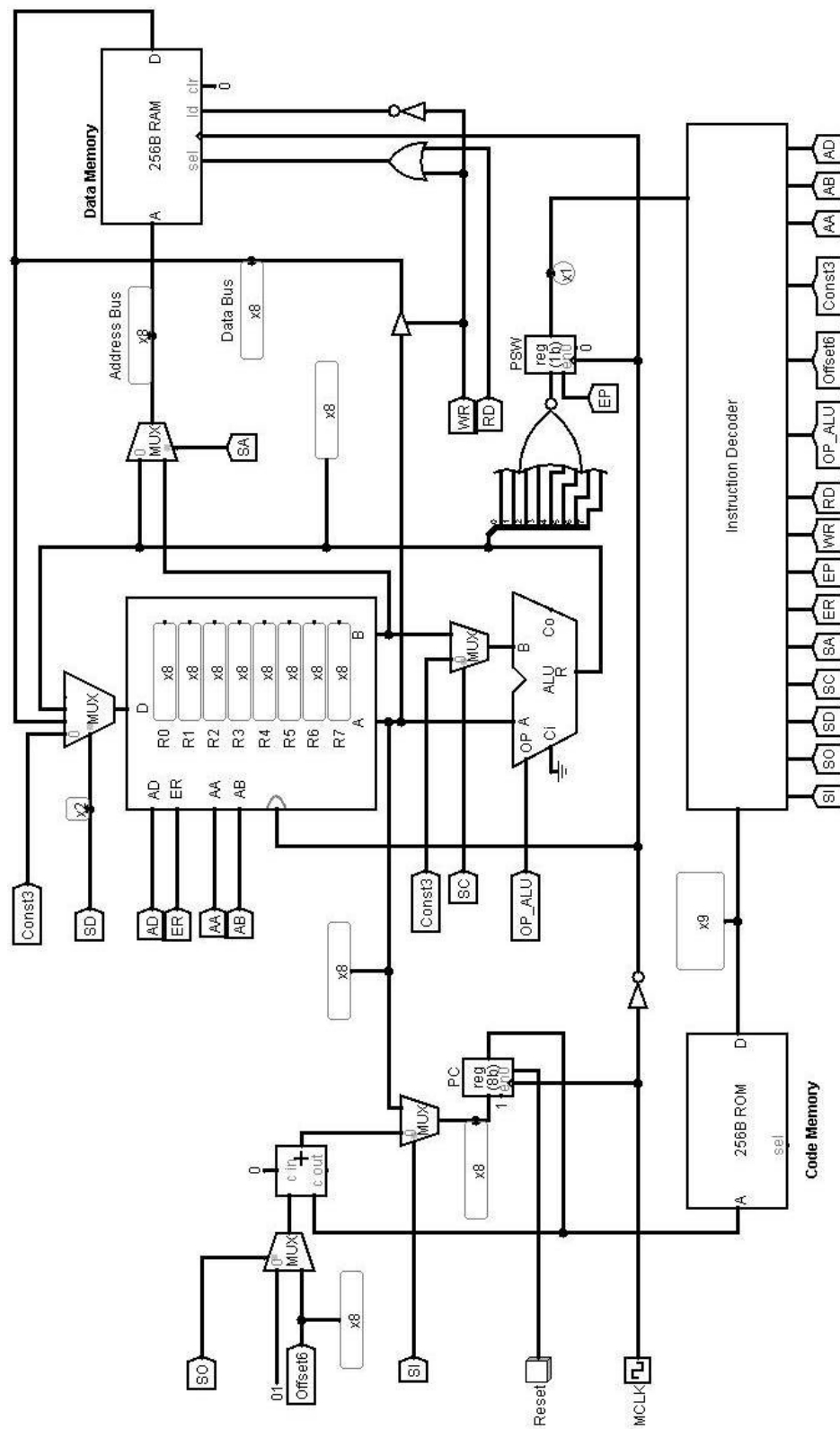


Figura 1 – Diagrama de blocos do processador.

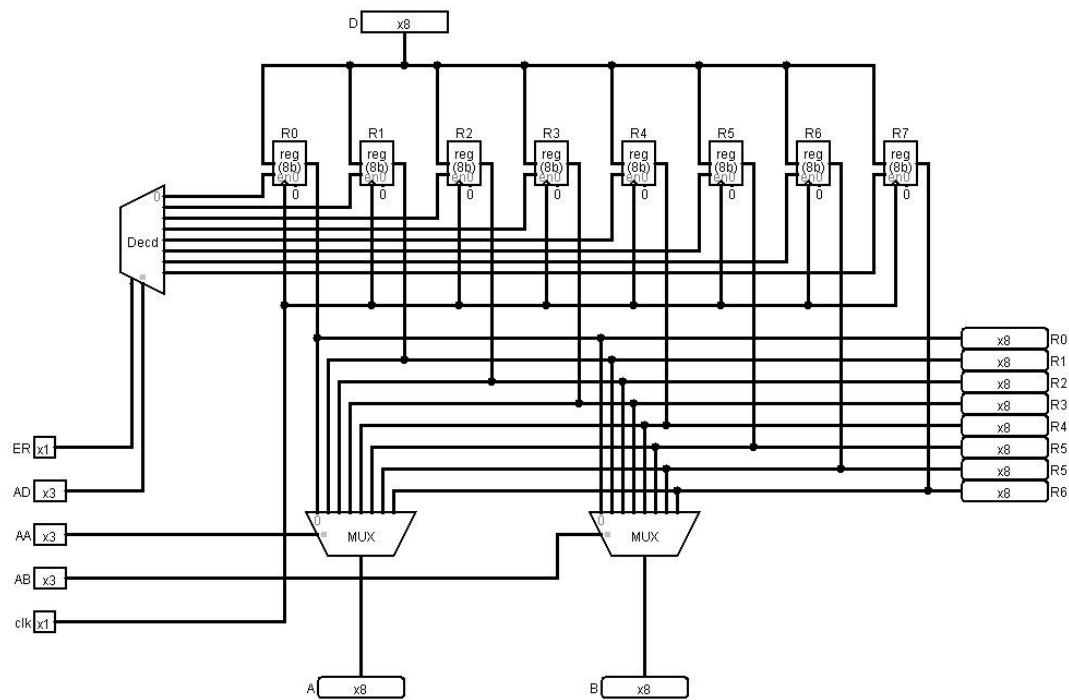


Figura 2 – Diagrama de blocos do banco de registros.

 


Figura 3 – Diagrama de blocos da ALU.