

Lógica e Sistemas Digitais - 6

ALUs

e

Exemplo de Aplicação


ISEL

Departamento de Engenharia de Electrónica
e Telecomunicações e de Computadores

Lisboa

Mário Araújo

2016-1

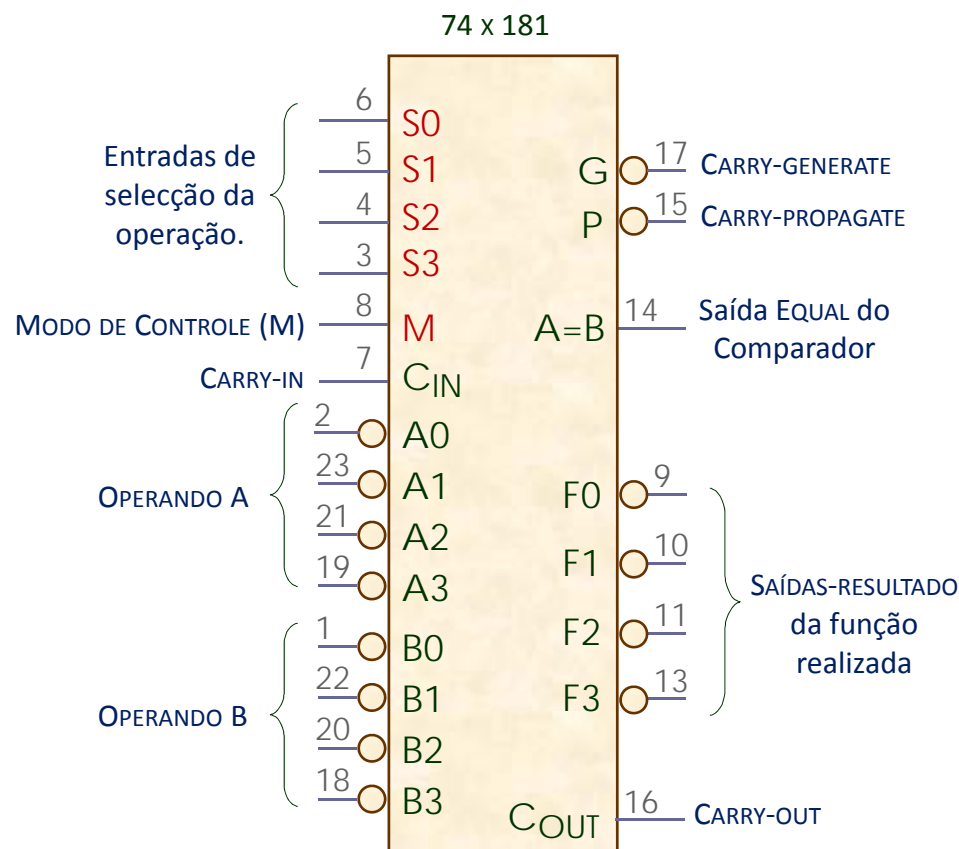

Símbolo lógico e configuração dos pinos de um circuito 74x181 4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT (ALU de 4-bits).

- Os processadores dispõem de uma unidade capaz de realizar as operações básicas da aritmética e da lógica, designada **ALU** (**ARITHMETIC LOGIC UNIT**).
- Uma ALU é um circuito combinatório que realiza operações aritméticas básicas (como adição e subtracção) e operações lógicas num par de operandos de n bits.
- A operação a ser realizada é especificada pela combinação de um conjunto de sinais selectores de entrada que a codificam.
- As ALUs MSI disponíveis usam operandos de 4-bits e entradas de selecção (S_i) com um conjunto de bits que varia entre 3 e 5, o que permite a realização de um número de funções até 32 .
- O circuito 74x181 é um exemplo de uma ALU de 4 bits realizada num circuito integrado MSI da família TTL.
- As funções a realizar são seleccionadas pelas entradas M (Modo) e S_0 a S_3 (Seleccção).

TABELA FUNCIONAL DE UMA ALU A 4 BITS

6-3

ENTRADAS SELECTORAS				FUNÇÃO SELECIONADA (ENTRADAS E SAÍDAS ACTIVE-LOW)	
S3	S2	S1	S0	M=0 OPERAÇÕES ARITMÉTICAS EM COMPLEMENTO PARA 2	M=1 OPERAÇÕES LÓGICAS
0	0	0	0	$F = A - 1 + \text{CIN}$	$F = A'$
0	0	0	1	$F = (A \cdot B) - 1 + \text{CIN}$	$F = A' + B'$
0	0	1	0	$F = (A \cdot B') - 1 + \text{CIN}$	$F = A' + B$
0	0	1	1	$F = 1111 + \text{CIN}$	$F = 1111$
0	1	0	0	$F = A + (A + B') + \text{CIN}$	$F = A' \cdot B'$
0	1	0	1	$F = (A \cdot B) + (A + B') + \text{CIN}$	$F = B'$
0	1	1	0	$F = A - B - 1 + \text{CIN}$	$F = A \oplus B'$
0	1	1	1	$F = (A + B') + \text{CIN}$	$F = A + B'$
1	0	0	0	$F = A + (A + B) + \text{CIN}$	$F = A' \cdot B$
1	0	0	1	$F = A + B + \text{CIN}$	$F = A \oplus B$
1	0	1	0	$F = (A \cdot B') + (A + B) + \text{CIN}$	$F = B$
1	0	1	1	$F = (A + B) + \text{CIN}$	$F = A + B$
1	1	0	0	$F = A + A + \text{CIN}$	$F = 0000$
1	1	0	1	$F = (A \cdot B) + A + \text{CIN}$	$F = A \cdot B'$
1	1	1	0	$F = (A \cdot B') + A + \text{CIN}$	$F = A \cdot B$
1	1	1	1	$F = A + \text{CIN}$	$F = A$

O sinal + nas funções lógicas, e nas funções aritméticas quando entre parêntesis (e neste caso a vermelho), significa um OR. Nos restantes casos representa a adição aritmética. O sinal \cdot tem um comportamento idêntico mas dual.

- As saídas P_L (CARRY PROPAGATE) e G_L (CARRY GENERATE) da ALU no slide anterior são usadas na concatenação de várias ALUs para a propagação rápida CARRY-LOOKAHEAD.
- Na adição em complemento para 2, selecciona-se a operação $A+B+\text{CIN}$. Na subtração em complemento para 2, selecciona-se $A-B-\text{CIN}$. Neste caso CIN funciona como BIN (BORROW-IN) e terá de ser invertido na ALU menos significativa da cadeia de concatenação.
- Os operandos A e B e o resultado F são do tipo ACTIVE-LOW. A tabela da ALU seria diferente se fossem todos interpretados como ACTIVE-HIGH.
- A entrada M selecciona o cálculo de funções lógicas (M=1) ou de funções aritméticas (M=0) para cada combinação das entradas de selecção S₀-S₃ de acordo com a tabela.



As FLAGS, também designadas CONDITION CODES ou CONDITION BITS, correspondem a bits que são alterados de forma consistente de modo a darem uma informação útil sobre o resultado de uma operação. As instruções de ciclos condicionados (ou saltos) dos processadores testam Flags.

As FLAGS relacionais indicam a relação de grandeza entre dois números A e B. Como saber se $A > B$?

- Verificando, através da subtração (com $B_{in} = 0$), se o resultado de $A - B > 0$, sendo este o método utilizado na ALU hipotética analisada neste capítulo;
- Por comparação dígito a dígito no sentido dos algarismos de maior peso para os de menor peso, como já verificado no estudo do comparador.

O número, a nomenclatura e o significado das FLAGS varia com o tipo de processador.

Utilizam-se, no que se segue, as designações e as regras utilizadas nos processadores do tipo 80x86 Intel de acordo com a tabela adiante que referencia o nome, o domínio de aplicação \mathbb{N}_0 (quando na cor verde), ou \mathbb{Z} (quando na cor vermelha), o teste aplicável a cada FLAG, e a condição equivalente tal como usualmente aparecem descritas na literatura disponível.

$$\mathbb{N}_0 = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \dots\} = \mathbb{Z}_0^+$$

\mathbb{N}_0 é o conjunto dos números inteiros naturais (sem sinal, UNSIGNED).

$$\mathbb{Z} = \{\dots -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 \dots\}$$

\mathbb{Z} é o conjunto dos números inteiros relativos (com sinal, SIGNED) – para cada elemento a de \mathbb{Z} existe o seu simétrico $-a$ que somado com a tem resultado 0.



Nomenclatura	Domínio	Equivalência	Activação
A above	unsigned	NBE	not carry flag and not zero flag
AE above or equal	unsigned	NB	not carry flag
B below	unsigned	NAE	carry flag
BE below or equal	unsigned	NA	carry flag or zero flag
C carry	unsigned		carry flag
E(Q) equal	unsigned	Z	zero flag
G greater	signed	NLE	not ((sign flag xor overflow flag) or zero flag)
GE greater or equal	signed	NL	not (sign flag xor overflow flag)
L less	signed	NGE	sign flag xor overflow flag
LE less or equal	signed	NG	(sign flag xor overflow flag) or zero flag
NA not above	unsigned	BE	carry flag or zero flag
NAE not above nor equal	unsigned	B	carry flag
NB not below	unsigned	AE	not carry flag
NBE not below nor equal	unsigned	A	not carry flag and not zero flag
NC not carry	unsigned		not carry flag
NE not equal	unsigned	NZ	not zero flag

Nomenclatura e Significado das Flags Relacionais no contexto da Família de processadores Intel 80x86 (a palavra Carry é usada em sentido lato, significando Borrow quando está implícita uma subtracção).



Nomenclatura	Domínio	Equivalência	Activação
NG not greater	signed	LE	(sign flag xor overflow flag) or zero flag
NGE not greater nor equal	signed	L	sign flag xor overflow flag
NL not less	signed	GE	not (sign flag xor overflow flag)
NLE not less nor equal	signed	G	not ((sign flag xor overflow flag) or zero flag)
NO not overflow	signed		not overflow flag
NP not parity	unsigned	PO	not parity flag
NS not sign	signed		not sign flag
NZ not zero	unsigned	NE	not zero flag
O(V) overflow	signed		overflow flag
P parity	unsigned	PE	parity flag
PE parity even	unsigned	P	parity flag
PO parity odd	unsigned	NP	not parity flag
S sign (negative)	signed		sign flag
Z zero	unsigned	E	zero flag

Nomenclatura e Significado das Flags Relacionais no contexto da Família de processadores Intel 80x86.



FLAGS RELACIONAIS E OVERFLOW (Ex. 6-1)

6-7

Exemplo 6-1

SEM OVERFLOW

← BORROW-OUT e CARRY-OUT
parciais →

0 0 0

+ 3 0 0 1 1

- + 2 - 0 0 1 0

+ 1 0 0 0 0 1

↓

D_3

1 1 0

+ 3 0 0 1 1

+ - 2 + 1 1 1 0

+ 1 1 0 0 0 1

↓

D_3

COM OVERFLOW

← BORROW-OUT e CARRY-OUT
parciais →

0 0 0

+ 3 0 0 1 1

- - 7 - 1 0 0 1

- 6 1 1 0 1 0

↓

D_3

1 1 1

+ 3 0 0 1 1

+ + 7 + 0 1 1 1

- 6 0 1 0 1 0

↓

D_3

Dois exemplos de subtração A-B a 4 bits: à esquerda na forma directa (papel e lápis), e à direita sob a forma de adição em código dos complementos; em cima num caso A>B com inexistência de OVERFLOW (e $D_3=0$), em baixo também num caso A>B mas com geração de OVERFLOW (e $D_3=1$).

Quando não há OVERFLOW (O_V), o bit de sinal D_3 da diferença entre dois operandos A e B a 4 bits indica directamente a relação entre A e B:

- $O_V = 0$ e $D_3 = 0 \Rightarrow A \geq B$.
- $O_V = 0$ e $D_3 = 1 \Rightarrow A < B$.

Quando existe OVERFLOW, o bit de sinal D_4 dessa diferença terá de ser invertido para se reverter para o caso anterior:

- $O_V = 1$ e $D_3 = 1 \Rightarrow A \geq B$.
- $O_V = 1$ e $D_3 = 0 \Rightarrow A < B$.

D_3	O_V	CONDIÇÃO	GE	L
0	0	$A \geq B$	1	0
0	1	$A < B$	0	1
1	0	$A < B$	0	1
1	1	$A \geq B$	1	0

Quadro representativo da afectação das flags GREATER OR EQUAL (GE) e LESS (L) pela existência de OVERFLOW.



FLAGS RELACIONAIS (Ex. 6-2)

6-8

Exemplo 6-2


OPERAÇÃO	FLAGS							INTERPRETAÇÃO EM \mathbb{N}_0 (UNSIGNED)	INTERPRETAÇÃO EM \mathbb{Z} (SIGNED)
	G	L	AE	B	E	O _V	B _W		
$\begin{array}{r} 0011 \\ - 0010 \\ \hline 0001 \end{array}$	1	0	1	0	0	0	0	3	+ 3
$\begin{array}{r} 0010 \\ - 0011 \\ \hline 1111 \end{array}$	0	1	0	1	0	0	1	2	+ 2
$\begin{array}{r} 0010 \\ - 0011 \\ \hline 1111 \end{array}$	1	1	1	1	1	1	1	2	+ 2
$\begin{array}{r} 0011 \\ - 1001 \\ \hline 1100 \end{array}$	0	1	0	1	0	0	1	3	+ 3
$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0011 \\ \hline 0010 \end{array}$	1	0	0	1	0	1	1	9	- 7
$\begin{array}{r} 1001 \\ - 0011 \\ \hline 0010 \end{array}$	0	1	1	0	0	1	0	3	+ 3
$\begin{array}{r} 1101 \\ - 1101 \\ \hline 0000 \end{array}$	1	1	0	1	1	0	0	13	- 3
$\begin{array}{r} 1101 \\ - 1101 \\ \hline 0000 \end{array}$	0	0	1	0	1	0	0	13	- 3
$\begin{array}{r} 1101 \\ - 1101 \\ \hline 0000 \end{array}$	0	0	0	0	0	0	0	0	+ 0

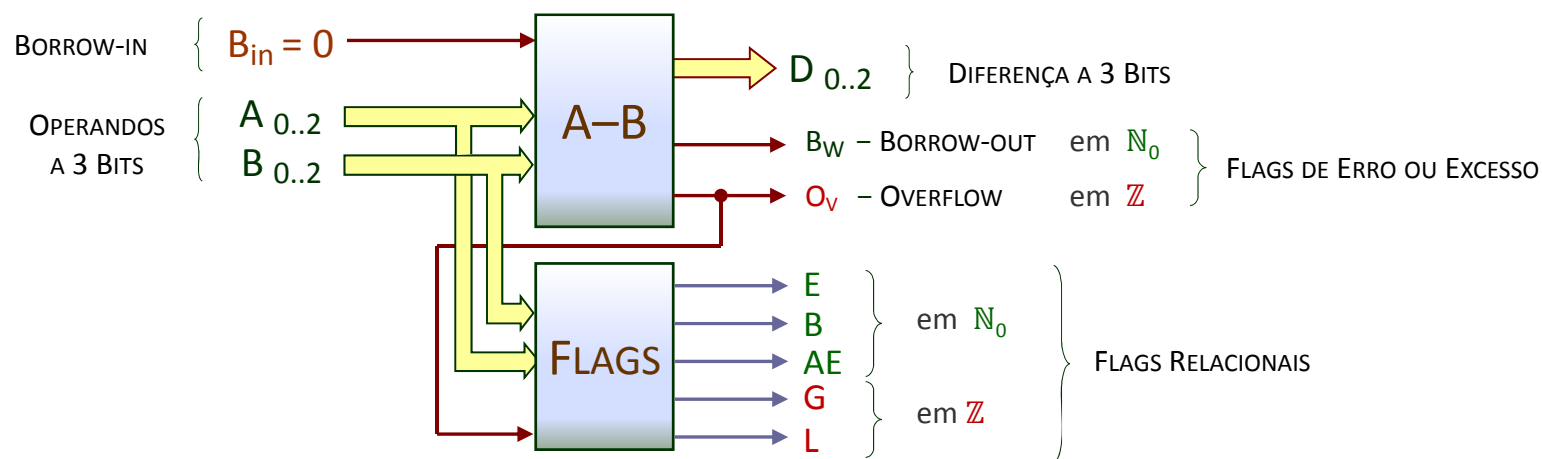Exemplos de activação de
Flags Relacionais na
subtracção em \mathbb{N}_0 e em \mathbb{Z} .





Os exemplos seguintes mostram algumas FLAGS RELACIONAIS e o modo de as gerar numa ALU a 3 bits.


- **B** (BELOW), **E** (EQUAL) e **AE** (ABOVE OR EQUAL) para operações em \mathbb{N}_0 , e
- **L** (LESS) e **G** (GREATER) para as operações em \mathbb{Z} .



  Bloco subtrator a 3 bits constituinte da ALU e lógica auxiliar para síntese das FLAGS RELACIONAIS.



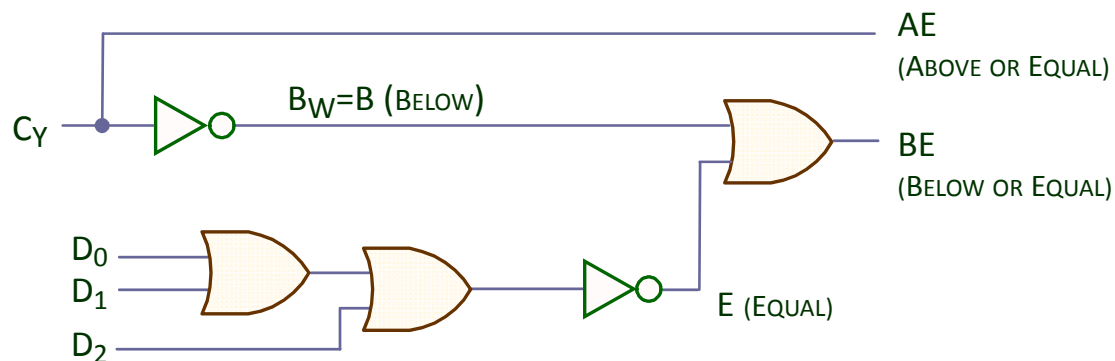Flag EQUAL (ou ZERO), implementação para operandos a 3 bits no domínio \mathbb{N}_0 : versão simples que utiliza os 3 bits do resultado DIFERENÇA (à esquerda), e versão que utiliza os 3 bits de cada operando (à direita).



C_Y é o CARRY-OUT do somador e B_W o BORROW-OUT do subtrator que gera a diferença $D = A - B$ (com $B_{in} = 0$).

A inexistência de B_W indica que A é maior que B entendendo-se A e B como números naturais.


Flags AE (ABOVE OR EQUAL) e BE (BELOW OR EQUAL), implementação para números de 3 bits no domínio \mathbb{N}_0 .

$$A \geq B \Rightarrow B_w = 0 \quad B = 0 \quad AE = 1$$

$$A < B \Rightarrow B_w = 1 \quad B = 1 \quad AE = 0$$

AE: ABOVE OR EQUAL

B: BELOW ($B = AE'$)

 


Flag GE (GREATER or EQUAL), implementação para operandos a 3 bits no domínio \mathbb{Z} .

A FLAG GREATER or EQUAL (GE) não pode depender exclusivamente do bit de sinal do resultado, porque a operação de subtração que está a ser realizada pode exceder a representação.

Torna-se pois necessário tomar em consideração o OVERFLOW.

Idem para a FLAG LESS (L).

 


Flag LE (LESS or EQUAL), uma implementação possível para operandos a 3 bits no domínio \mathbb{Z} .

$$\begin{aligned} A \geq B &\Rightarrow L=0 \quad GE=1 \\ A < B &\Rightarrow L=1 \quad GE=0 \end{aligned}$$

GE: GREATER or EQUAL
L: LESS (L = GE')

Exemplo 6-3

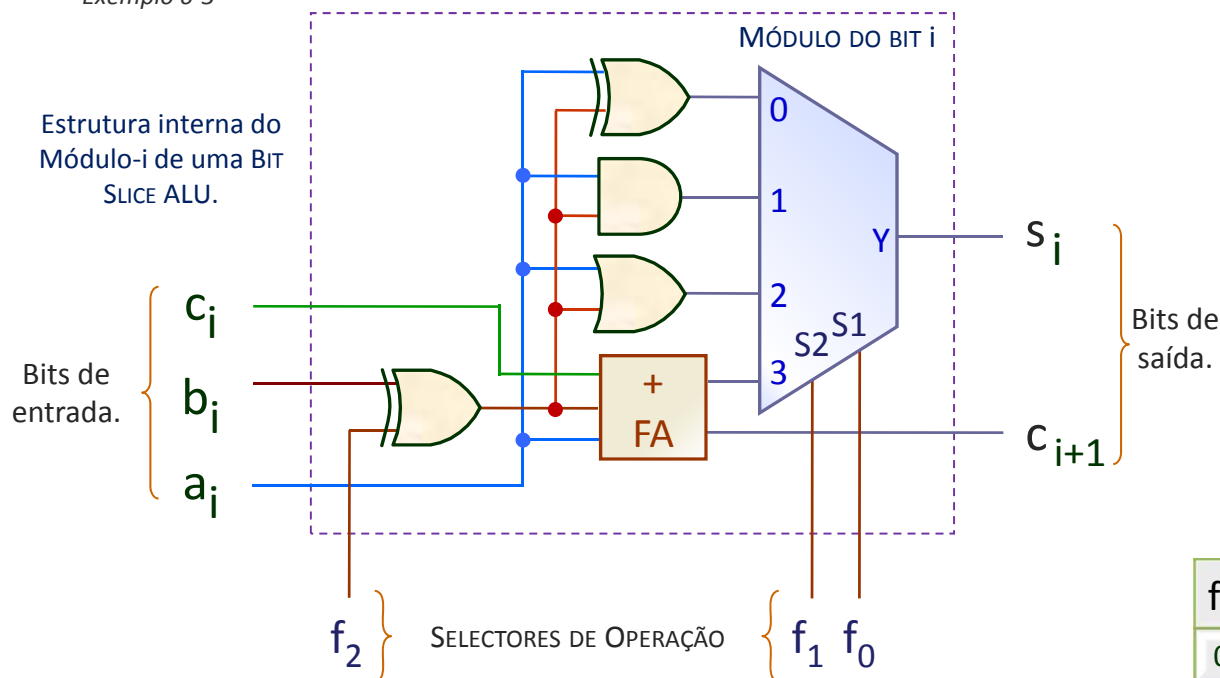

Uma ALU (ARITHMETIC AND LOGIC UNIT) de n -bits é obtida a partir de n -circuitos idênticos de 1-bit (BIT SLICES).

O circuito ao lado é constituído por um FULL-ADDER (+), portas lógicas simples e um Multiplexer. Representa o módulo i de um circuito iterativo de n bits constituído por n módulos idênticos. A ALU executa as operações básicas da aritmética e lógica representadas na tabela.

f_2	f_1	f_0	S_i	C_{i+1}	OPERAÇÃO
0	0	0	$a_i \oplus b_i$	$M(a_i, b_i, c_i)$	XOR
0	0	1	$a_i \cdot b_i$		AND
0	1	0	$a_i + b_i$		OR
0	1	1	$a_i \oplus b_i \oplus c_i$		ADC
1	0	0	$a_i \oplus b'_i$	$M(a_i, b'_i, c_i)$	XOR'
1	0	1	$a_i \cdot b'_i$		—
1	1	0	$a_i + b'_i$		—
1	1	1	$a_i \oplus b'_i \oplus c_i$		SBB (*)

Tabela funcional representativa das operações executadas pela ALU.

Há duas optimizações que normalmente se usam face ao desenho em cima:

- uma relativa à propagação do CARRY (adopção de uma arquitectura CARRY LOOK AHEAD como se viu no capítulo anterior) ;
- outra que tira partido dos XORs intrínsecos ao FULL-ADDER e permite eliminar o XOR externo representado.


(*) esta operação requer a negação do CARRY-IN do primeiro andar e do CARRY-OUT do último.

M indica a função de Maioria.

ANDAR BIT SLICE DE UMA ALU (Ex. 6-4)

6-13

Exemplo 6-4

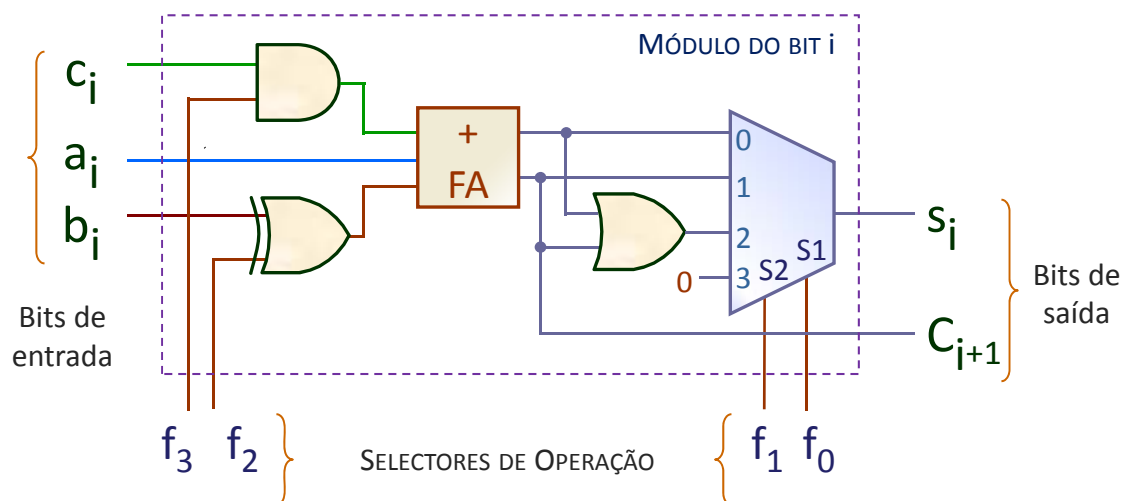

Estrutura interna do Módulo-i de uma BIT SLICE ALU.

f_3	f_2	f_1	f_0	S_i	C_{i+1}	OPERAÇÃO
0	0	0	0	$a_i \oplus b_i$	$a_i \cdot b_i$	XOR
0	0	0	1	$a_i \cdot b_i$		AND
0	0	1	0	$a_i + b_i$		OR
0	0	1	1	0		0
0	1	0	0	$a_i \oplus b'_i$	$a_i \cdot b'_i$	XOR'
0	1	0	1	$a_i \cdot b'_i$		—
0	1	1	0	$a_i + b'_i$		—
0	1	1	1	0		0
1	0	0	0	$a_i \oplus b_i \oplus c_i$	$M(a_i, b_i, c_i)$	ADC
1	0	0	1	c_i		—
1	0	1	0	$a + b + c$		—
1	0	1	1	0		—
1	1	0	0	$a_i \oplus b'_i \oplus c_i$	$M(a_i, b'_i, c_i)$	SBB (*)
1	1	0	1	c_i		—
1	1	1	0	$a + b' + c$		—
1	1	1	1	0		—

Tabela funcional representativa das operações executadas pela ALU
 – M indica a função de Maioria e a operação assinalada com * requer a negação do CARRY-IN do primeiro andar e do CARRY-OUT do último.



ALU A 3 BITS – DIAGRAMA GENÉRICO E TABELA DE OPERAÇÕES

6-14

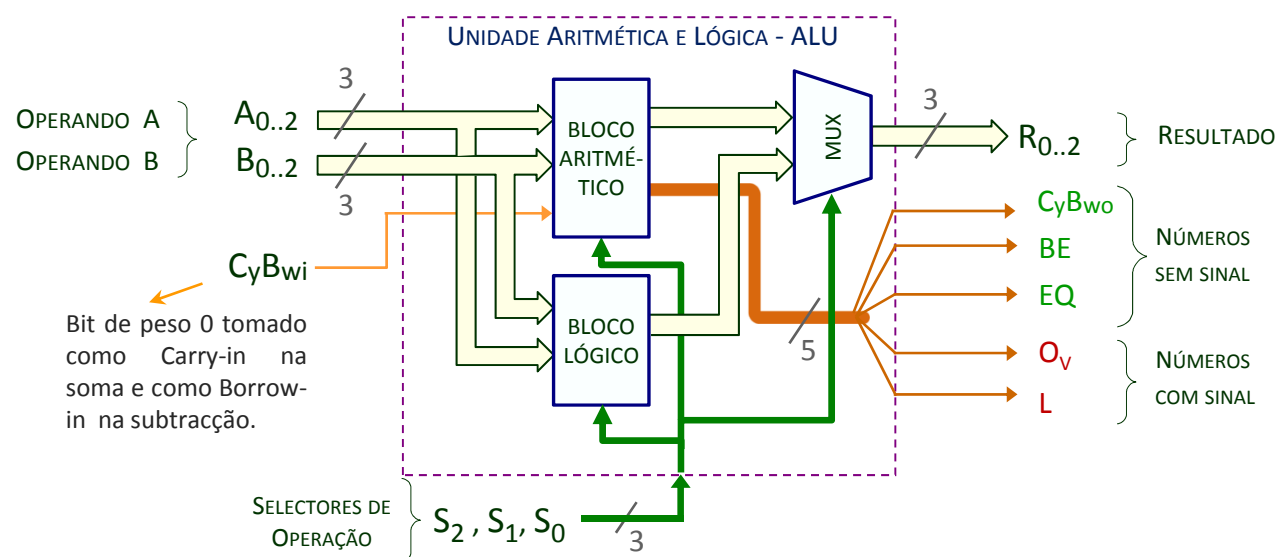


Diagrama genérico da ALU a 3 bits evidenciando os blocos Aritmético e Lógico .

TABELA DA ALU			OPERAÇÕES			FLAGS (INDICADORES)				
S ₂	S ₁	S ₀	OPERAÇÃO E SIGLA			DE EXCESSO		RELACIONAIS		
						CyBwo	Ov	BE	EQ	L
0	0	0	ADD	A + B	ADIÇÃO	Cy	Ov	–	–	–
0	0	1	SUB	A – B	SUBTRACÇÃO	Bw	Ov	BE	EQ	L
0	1	0	ADC	A + B + CyBwi	ADIÇÃO COM CARRY	Cy	Ov	–	–	–
0	1	1	SBB	A – B – CyBwi	SUBTRACÇÃO COM BORROW	Bw	Ov	BE	EQ	L
1	0	0	DBL	A + A + CyBwi	DOBRO DE A COM CARRY	Cy	Ov	–	–	–
1	1	0	ORL	A OR B	OR LÓGICO	–	–	–	–	–
1	1	1	XRL	A XOR B	XOR LÓGICO	–	–	–	–	–

Tabela detalhada das operações da ALU e da correspondente activação das Flags.

Pretende-se realizar com uma PAL 22V10 uma ALU que execute as operações descritas na tabela em baixo.


A ALU realiza as 7 operações pelo que é necessário que existam 3 bits de selecção S_{0..2} para codificar a operação pretendida.

A estrutura interna divide-se em dois grandes blocos: ARITMÉTICO e LÓGICO. A saída da ALU é escolhida através de um multiplexer cuja entrada de selecção é controlada por um ou mais bits selectores da operação da ALU.

O bloco ARITMÉTICO tem como elemento principal um somador de números de 3 bits que realiza as operações de soma e subtração.

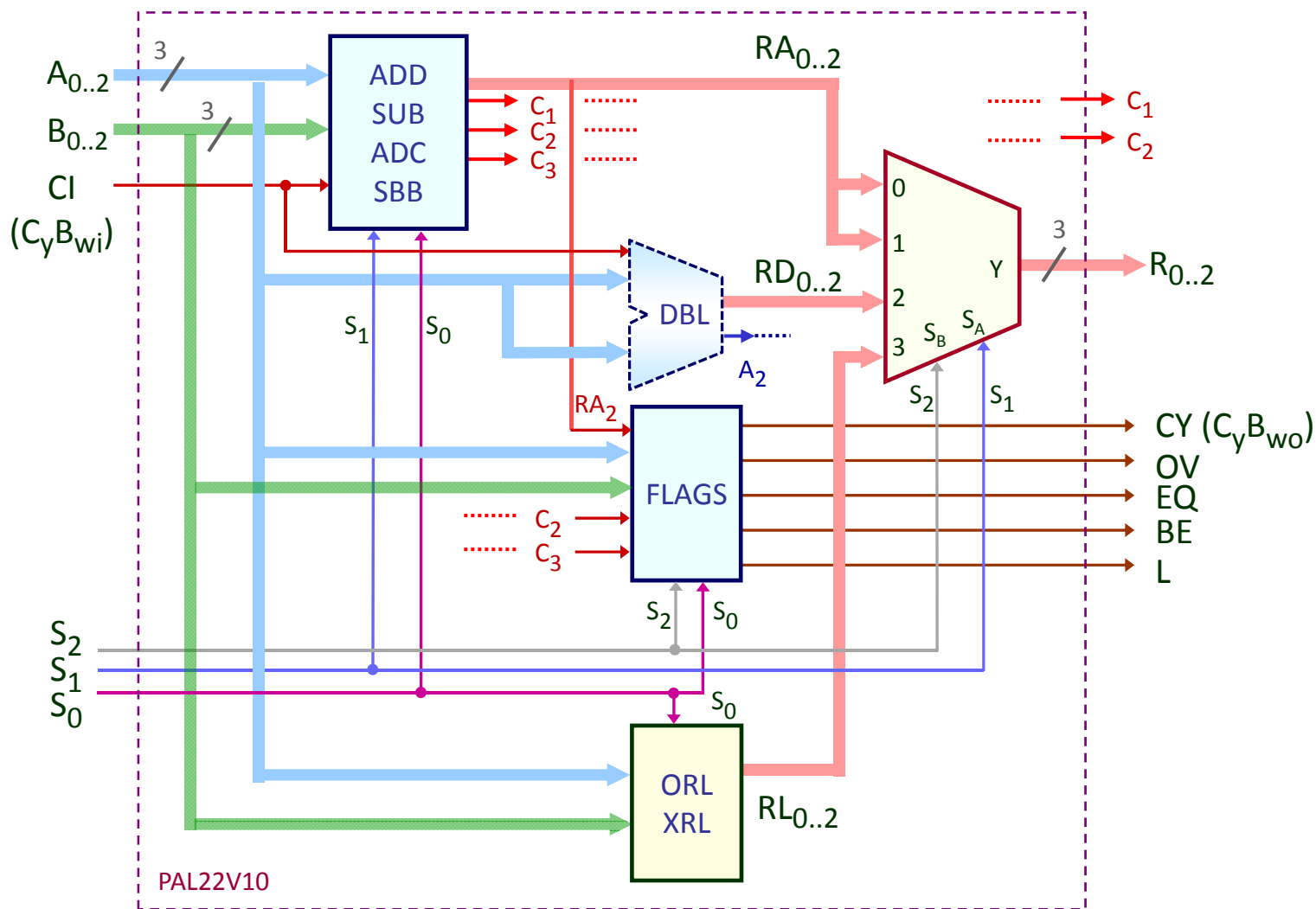Para além do resultado R a 3 bits a ALU põe disponíveis os indicadores (FLAGS) de excesso (erro) e relacionais indicados.






S ₂	S ₁	S ₀	R
0	0	0	ADD
0	0	1	SUB
0	1	0	ADC
0	1	1	SBB
1	0	0	DBL
1	0	1	
1	1	0	ORL
1	1	1	XRL

Tabela de Operações da ALU evidenciando a configuração de código escolhida para cada uma.

Arquitectura interna da ALU a 3 bits evidenciando os blocos principais.


ALU A 3 BITS – IMPLEMENTAÇÃO EM PAL

6-16

 

Símbolo lógico da PAL assinalando os 10 pinos de entrada e os 10 pinos de saída da ALU a 3 bits a implementar.

 VCC (pino 24) e GND (pino 12) não estão representados. Os pinos 11 e 13 não são utilizados.



Representação gráfica para o sistema de numeração a 3-bits a utilizar na ALU.


```

/***** INPUT PINS *****/
PIN [1..3]   = [A0..2] ; /* Operando A */
PIN [4..6]   = [B0..2] ; /* Operando B */
PIN 7        = CI      ; /* Carry-in/Borrow-in */
PIN [8..10]  = [S0..2] ; /* Selectores de operação */

/***** OUTPUT PINS *****/
PIN 14       = L       ; /* Flag Less */
PIN 15       = OV      ; /* Flag Overflow */
PIN 16       = BE      ; /* Flag Below or Equal */
PIN 20       = CY      ; /* Carry-out/Borrow-out */
PIN [17..19] = [R2..0] ; /* Resultado final */
PIN [21..22] = [C1..2] ; /* Carrys parciais */
PIN 23       = EQ      ; /* Flag Equal(caso de A=B) */
    
```

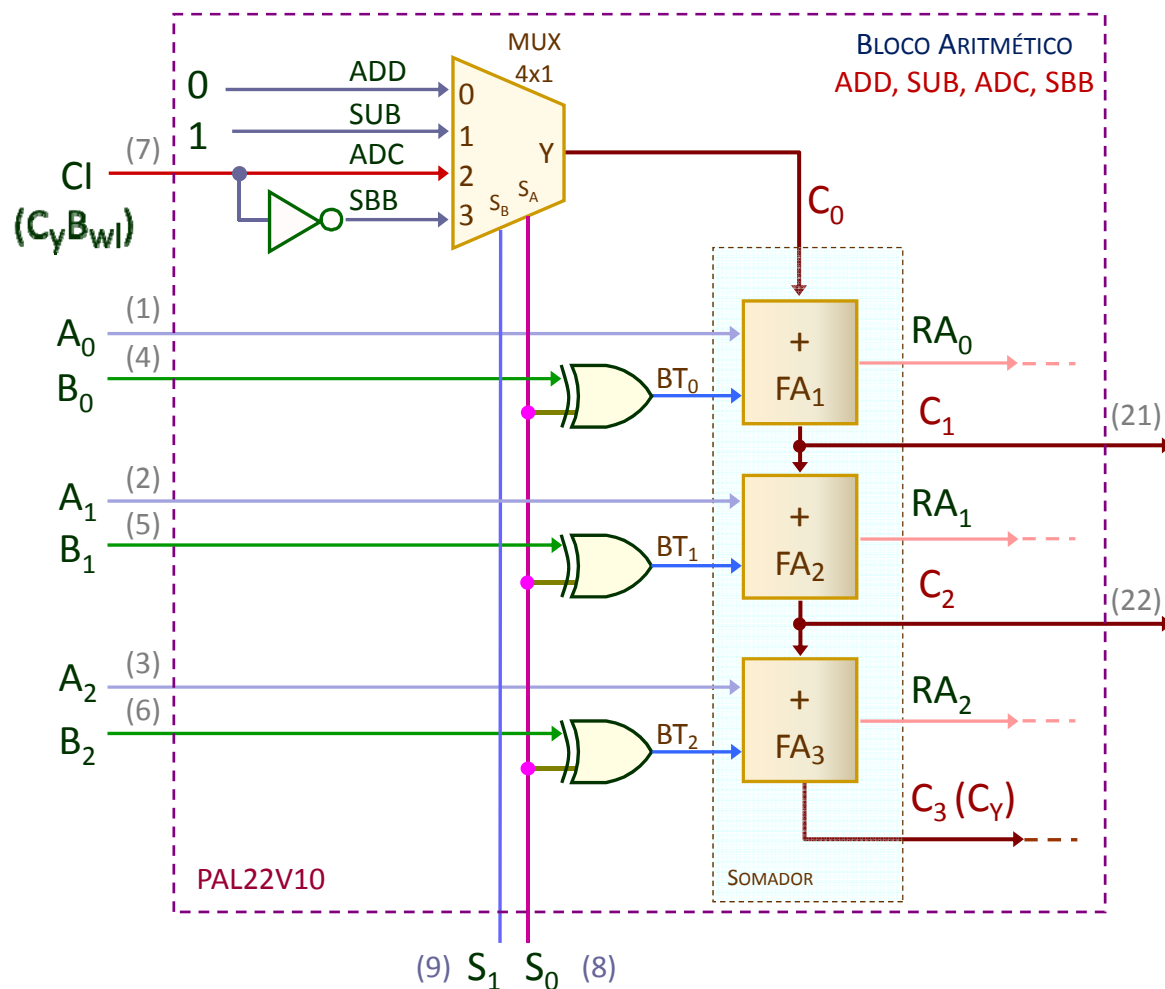Troço do código CUPL com a atribuição dos pinos de entrada e saída.





Estrutura interna de uma parte do BLOCO ARITMÉTICO evidenciando o somador-subtractor iterativo de 3 bits da PAL.


S ₂	S ₁	S ₀	R	Operação
0	0	0	ADD	A + B
0	0	1	SUB	A – B
0	1	0	ADC	A + B + C _y B _{wi}
0	1	1	SBB	A – B – C _y B _{wi}
1	0	0	DBL	
1	0	1		
1	1	0	ORL	
1	1	1	XRL	

Tabela de Operações da ALU realçando as realizadas pelo bloco aritmético ao lado.

C ₀		S ₀	
	0	1	
S ₁	CI	CI'	

$$C_0 = S_0 S_1' + S_0 CI' + S_0' S_1 CI$$

 M-K e equação do sinal C₀ de CARRY-IN do somador-subtractor iterativo da PAL.



FULL-ADDER (FA) e lógica associada do módulo i do somador-subtractor iterativo da PAL.

$$BT_i = B_i \oplus S_0$$

$$RA_i = A_i \oplus BT_i \oplus C_i$$

$$C_{i+1} = A_i BT_i + C_i (A_i \oplus BT_i)$$

Equações lógicas dos bits intervenientes em cada módulo i do somador iterativo do bloco aritmético.


```
/* Expressão de C0: Saída do Mux 4x1 */
C0 = CI & !S0 & S1 # !CI & S0 # S0 & !S1
/* Expressão de BTi: Operando B 'invertido' */
$REPEAT i = [ 0..2 ]
BT{i} = B{i} $ S0;
$REPEND

/* Expressões de Ci (Carry-out parcial) e RAi
resultado parcial da Adição/Subtração */
$REPEAT i = [ 0..2 ]
RA{i} = A{i} $ BT{i} $ C{i}
C{i+1} = A{i} & BT{i} # C{i} & (A{i} $ BT{i})
$REPEND
```

A_i – Bit i do Operando A
 B_i – Bit i do Operando B
 C_i – Carry-in do módulo i do Full-adder
 C_{i+1} – Carry-out do módulo i do Full-adder
 Bt_i – Bit i do Operando B invertido ('transformado')
 RA_i – Bit i do Resultado Aritmético

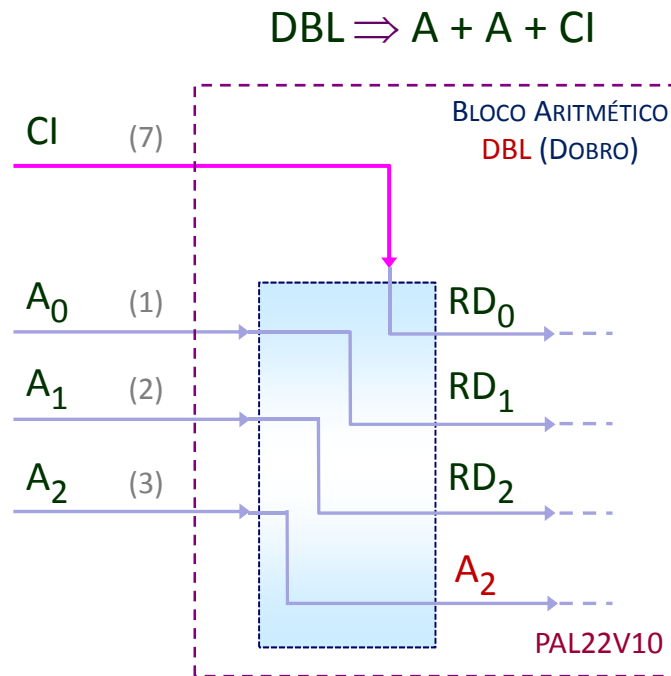Troço do código CUPPL correspondente às diversas operações de Soma e Subtração.






Funcionalidade associada à operação DOBRO denotando a inutilidade de quaisquer circuitos adicionais.

```
/*Expressão de RDi (Dobro de A mais Carry-in)*/
RD0 = CI
RD1 = A0
RD2 = A1
```

 Troço do código CUPL correspondentes à operação DOBRO (DBL).



Soma de $A+A$ evidenciando o deslocamento para a esquerda dos bits do operando A para a obtenção dos bits do **Resultado** da operação **DOBRO** RD , sem necessidade de circuitos adicionais.


$$\begin{aligned} RD_0 &= CI \\ RD_1 &= A_0 \\ RD_2 &= A_1 \end{aligned}$$

Equações dos bits do resultado da operação DOBRO.



ESTRUTURA FUNCIONAL CORRESPONDENTE ÀS OPERAÇÕES ORL E XRL


6-20

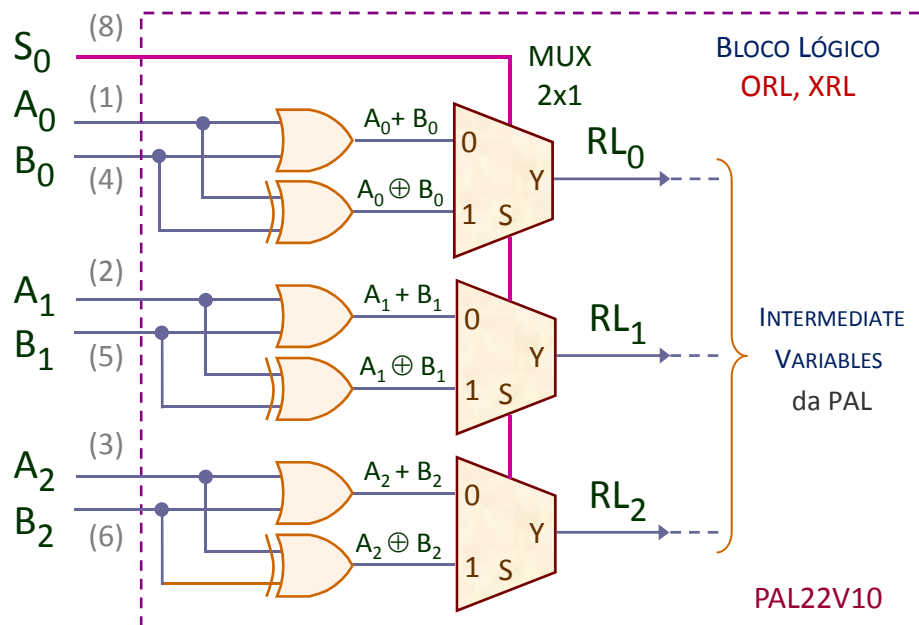

Estrutura interna do bloco lógico da ALU.

S ₂	S ₁	S ₀	R	Operação
0	0	0	ADD	A + B
0	0	1	SUB	A - B
0	1	0	ADC	A + B + CyBwi
0	1	1	SBB	A - B - CyBwi
1	0	0	DBL	A + A + Cin
1	0	1		
1	1	0	ORL	A OR B
1	1	1	XRL	A XOR B

Tabela de Operações da ALU realçando as realizadas pelo bloco lógico em cima.

 


As INTERMEDIATE VARIABLES são variáveis internas que definem equações mas que não são enviadas para um pino de saída.

```
/* Expressão de RLi: resultado da Operação Lógica */
$REPEAT i = [ 0..2 ]
RL{i} = (A{i} $ B{i}) # !S0 & A{i};
$REPEND
```

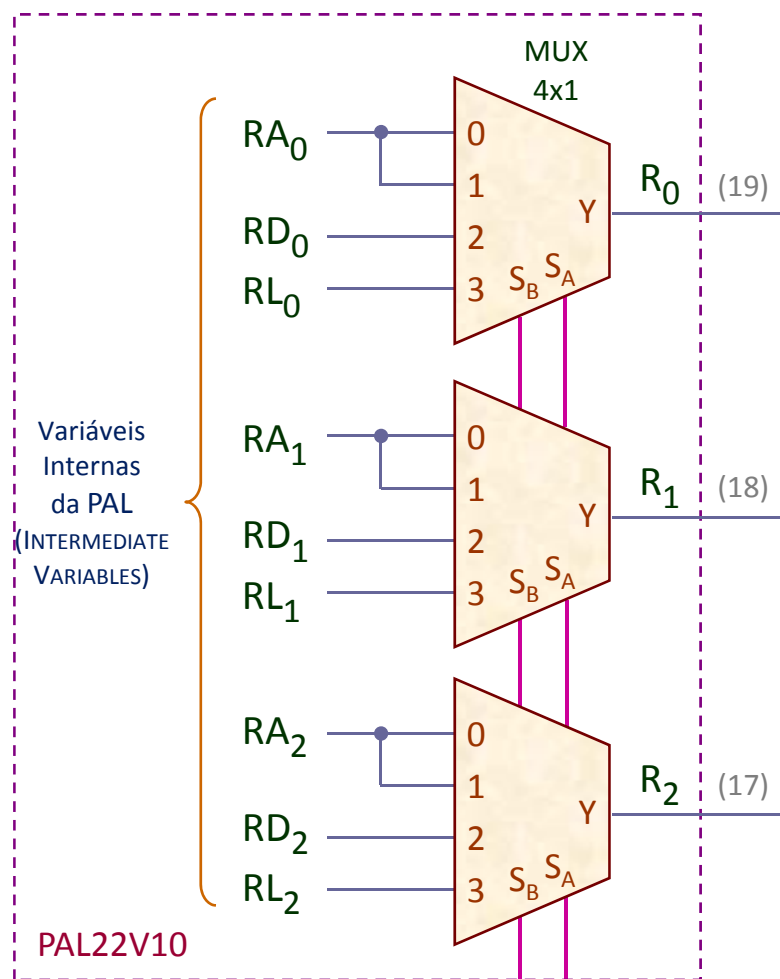
Troço do código CUPPL correspondentes às operações ORL e XRL.





Estrutura interna do módulo selector das saídas dos blocos aritméticos e do bloco lógico da ALU.

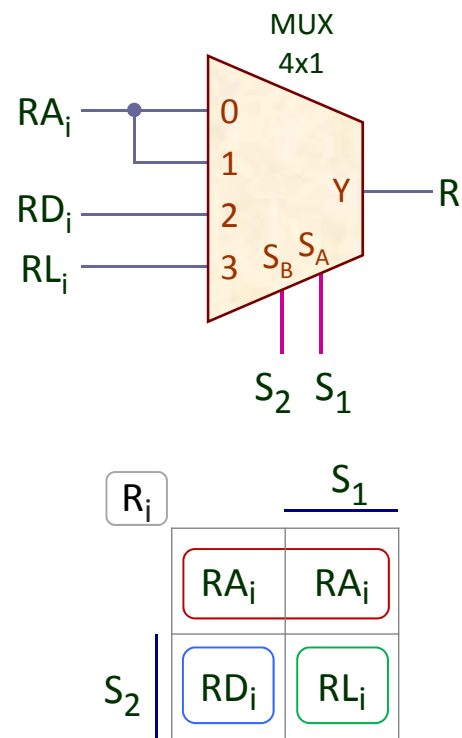Troço do código CUPL correspondente a uma saída R_i .



$$R_i = S_2' RA_i + S_2 (RD_i S_1' + RL_i S_1)$$

Circuito lógico, m-K e equação de cada bit R_i de saída.

	S_2	S_1	S_0	R
0	0	0	0	ADD
	0	0	1	SUB
1	0	1	0	ADC
	0	1	1	SBB
2	1	0	0	DBL
	1	0	1	
3	1	1	0	ORL
	1	1	1	XRL

Tabela de Operações da ALU.

RA_i – resultado das operações de Adição e Subtração
 RD_i – resultado da operação Dobro
 RL_i – resultado das operações Lógicas

/* Expressão de R_i : saída do MUX final da ALU */

```
$REPEAT i = [ 0..2 ]
R{i} = ( RA{i} & !S2 ) # ( RD{i} & !S1 # RL{i} & S1 ) & S2
$REPEND
```




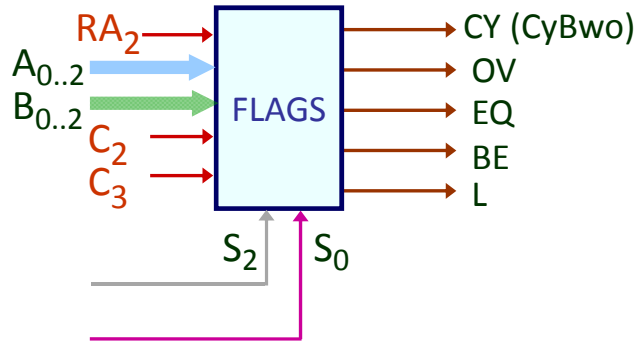


Diagrama genérico do bloco gerador das FLAGS.

	S ₂	S ₁	S ₀	R
0	0	0	0	ADD
	0	0	1	SUB
1	0	1	0	ADC
	0	1	1	SBB
2	1	0	0	DBL
	1	0	1	DBL
3	1	1	0	ORL
	1	1	1	XRL

Tabela de Operações da ALU realçando os selectores intervenientes na geração das FLAGS.

 

$$L = RA_2 \oplus OV$$


Equação e circuito gerador da FLAG L (LESS) da ALU.

A lógica geradora da FLAG L (LESS) faz uso da FLAG OVERFLOW (OV), gerada separadamente.

O OVERFLOW corresponde à saída colocada no pino 15 da PAL.

Como na PAL é possível realimentar o valor das funções de saída, o OVERFLOW é realimentado e colocado na coluna 34 da matriz da PAL.

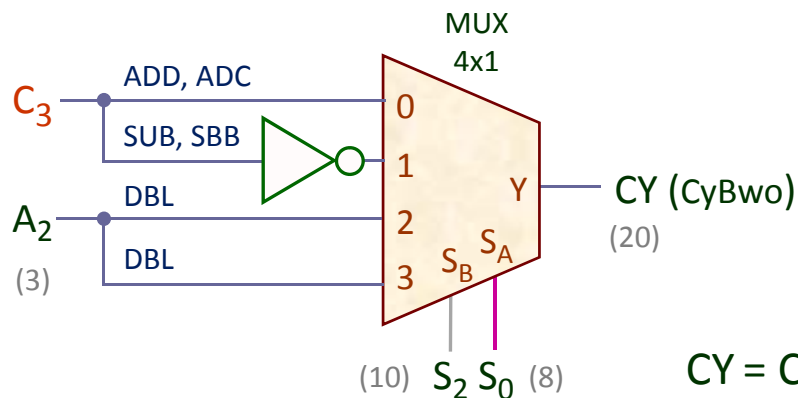A FLAG LESS é gerada a partir do OVERFLOW e do termo RA₂, e colocada na saída a que corresponde o pino 14, como patente nos slides mais à frente.




Circuito gerador da FLAG CARRY-OUT/BORROW-OUT (designada CY para simplificação).

C _y	S ₀
	C ₃
	C ₃ '
S ₂	A ₂
	A ₂

$$CY = C_3 S_2' S_0' + C_3' S_2' S_0 + A_2 S_2$$

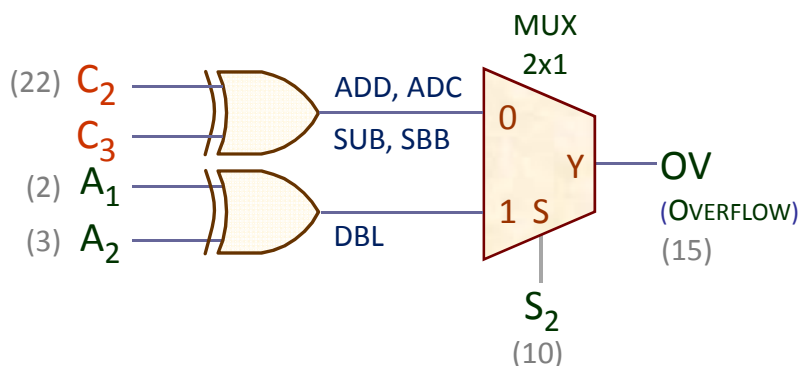
Mapa de Karnaugh e equação da FLAG CY (CARRY-OUT/BORROW-OUT) da ALU.





$$OV = S_2' (C_2 \oplus C_3) + S_2 (A_1 \oplus A_2)$$

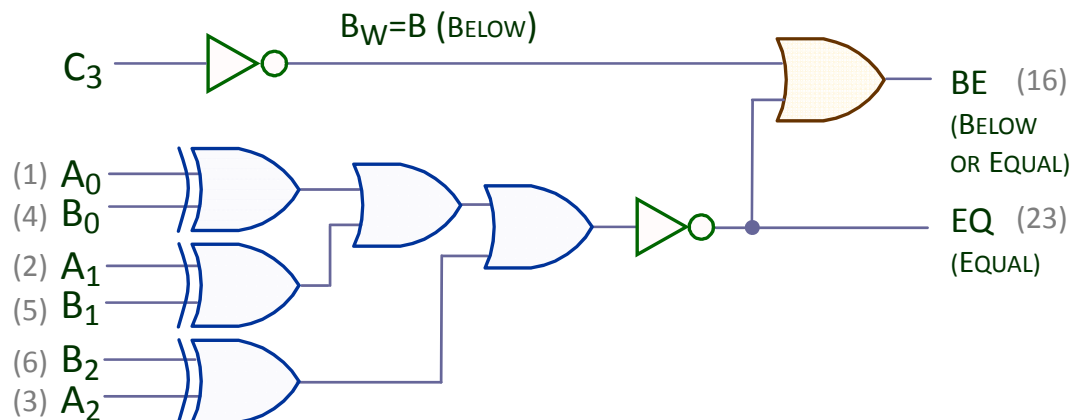Circuito e equação da FLAG OV (OVERFLOW) da ALU.



$$EQ = [(A_0 \oplus B_0) + (A_1 \oplus B_1) + (A_2 \oplus B_2)]'$$

$$BE = C_3' + EQ$$

Circuito e equações algébricas das FLAGS
EQ (EQUAL) e BE (BELOW OR EQUAL) da ALU.

/* Expressões das Flags da ALU */

```
CY = C3 & !S2 & !S0 # !C3 & !S2 & S0 # A2 & S2
EQ = !((A0 $ B0) # (A1 $ B1) # (A2 $ B2)) ;
BE = !C3 # EQ ;
OV = (C3 $ C2) & !S2 # (A2 $ A1) & S2 ;
L = (R2 $ OV) ;
```

Troço do código CUPL correspondente à geração das FLAGS.

```

...
Company CCISEL ;
Assembly None ;
Location ;
Device p22v10 ;

/* ***** INPUT PINS ***** */
PIN [1..3] = [A0..2] ; /* Operando A */
PIN [4..6] = [B0..2] ; /* Operando B */
PIN 7 = CI ; /* Carry-in/Borrow-in */
PIN [8..10] = [S0..2] ; /* Selectores de operação */

/* ***** OUTPUT PINS ***** */
PIN 14 = L ; /* Flag Less */
PIN 15 = OV ; /* Flag Overflow */
PIN 16 = BE ; /* Flag Below or Equal */
PIN 20 = CY ; /* Carry-out/Borrow-out */
PIN [17..19] = [R2..0] ; /* Resultado final */
PIN [21..22] = [C1..2] ; /* Carrys parciais */
PIN 23 = EQ ; /* Flag Equal */

/* ***** BODY ***** */
/* Expressão de C0: Carry-out do Mux 4x1 de entrada */
C0 = CI & !S0 & S1 # !CI & S0 # S0 & !S1;

/* Expressão de BTi: Operando B 'invertido' */

$REPEAT i=[0..2]
BT{i} = B{i} $ S0;
$REPEND

/* Expressões de Ci (Carry-out parcial) e RAi
(resultado da Adição/Subtração) */

$REPEAT i=[0..2]
RA{i} = A{i} $ BT{i} $ C{i};
C{i+1} = A{i} & BT{i} # C{i} & (A{i} $ BT{i});
$REPEND

/* Expressão de RDi (Dobro de A mais Carry) */
RD0 = CI;
RD1 = A0;
RD2 = A1;

/* Expressão de RLi: Resultado das Operações Lógicas */

$REPEAT i=[0..2]
RL{i} = (A{i} $ B{i}) # !S0 & A{i};
$REPEND

/* Expressão de Ri: Saída do MUX selector da ALU */

$REPEAT i=[0..2]
R{i} = (RA{i} & !S2) # (RD{i} & !S1 # RL{i} & S1) & S2;
$REPEND

/* Expressão das Flags da ALU */


EQ = !((A0 $ B0) # (A1 $ B1) # (A2 $ B2));
OV = (C3 $ C2) & !S2 # (A2 $ A1) & S2;
CY = C3 & !S2 & !S0 # !C3 & !S2 & S0 # A2 & S2;
BE = (!C3 # EQ);
L = (R2 $ OV) & !EQ;

```



CONFIGURAÇÃO DA MATRIZ PROGRAMÁVEL DA PAL

6-25

 

As linhas verticais em cima assinalam as 44 colunas da 'matriz' programável da PAL. Os sinais provêm dos doze pinos de entrada (complementados e não complementados, linhas a azul), e dos dez pinos bidireccionais usados como saídas (complementados e não complementados, linhas a vermelho). Estas saídas são reintroduzidas na matriz de entrada através de buffers como se viu nos esquemas de arquitectura da PAL.


Name			
A0	x---	1	24 ---x Vcc
A1	x---	2	23 ---x EQ
A2	x---	3	22 ---x C2
B0	x---	4	21 ---x C1
B1	x---	5	20 ---x CY
B2	x---	6	19 ---x R0
C1	x---	7	18 ---x R1
S0	x---	8	17 ---x R2
S1	x---	9	16 ---x BE
S2	x---	10	15 ---x OV
	x---	11	14 ---x L
GND	x---	12	13 ---x

CHIP DIAGRAM (tal como gerado pelo ficheiro de extensão .DOC).



FUSE PLOT DA ALU NA PAL – PARTE 1

6-26

 

FUSE PLOT DA ALU NA PAL – PARTE 2

6-27

 
 


TABELA DE SÍMBOLOS DO FICHEIRO .DOC

6-28

Symbol Table							
Pin Pol	Variable Name	Ext	Pin	Type	Pterms Used	Max Pterms	Min Level
	A0		1	V	-	-	-
	A1		2	V	-	-	-
	A2		3	V	-	-	-
	B0		4	V	-	-	-
	B1		5	V	-	-	-
	B2		6	V	-	-	-
	BE		16	V	6	12	1
	BT0		0	I	2	-	-
	BT1		0	I	2	-	-
	BT2		0	I	2	-	-
	C0		0	I	3	-	-
	C1		21	V	8	12	1
	C2		22	V	6	10	1
	C3		0	I	6	-	-
	CI		7	V	-	-	-
	CY		20	V	7	14	1
	EQ		23	V	6	8	1
	L		14	V	2	8	1
	OV		15	V	6	10	1
	R0		19	V	10	16	1
	R1		18	V	12	16	1
	R2		17	V	12	14	1
	RA0		0	I	6	-	-
	RA1		0	I	8	-	-
	RA2		0	I	8	-	-
	RD0		0	I	1	-	-
	RD1		0	I	1	-	-
	RD2		0	I	1	-	-
	RL0		0	I	3	-	-
	RL1		0	I	3	-	-
	RL2		0	I	3	-	-
	S0		8	V	-	-	-
	S1		9	V	-	-	-
	S2		10	V	-	-	-
	BE	oe	16	D	1	1	0
	C1	oe	21	D	1	1	0
	C2	oe	22	D	1	1	0
	CY	oe	20	D	1	1	0
	EQ	oe	23	D	1	1	0
	L	oe	14	D	1	1	0
	OV	oe	15	D	1	1	0
	R0	oe	19	D	1	1	0
	R1	oe	18	D	1	1	0
	R2	oe	17	D	1	1	0

LEGEND

- : default variable
 I : intermediate variable
 U : undefined
 T : function

 F : field
 N : node
 V : variable

 G : group
 M : extended node
 X : extended variable

O ficheiro **.doc** é sempre gerado, mesmo em caso de erro de compilação.

Contém todas as equações lógicas geradas pelo compilador.



Contém também a tabela de símbolos (ao lado), que revela a acomodação da lógica na PAL:

- a azul estão indicadas entradas.
- a vermelho estão indicadas saídas.
- a verde estão indicadas variáveis intermédias.

Como os 10 pinos I/O bidireccionais são utilizados como saídas, é necessário activar as portas tri-state correspondentes. Isto está patente nas últimas 10 linhas da tabela de símbolos com a indicação explícita dos sinais OE (OUTPUT ENABLE) de controlo das portas tri-state de saída. Para isto acontecer, é necessário não ligar nenhuma entrada às portas AND de controlo respectivas.

Tabela de símbolos da ALU gerada pelo ficheiro '.doc'.



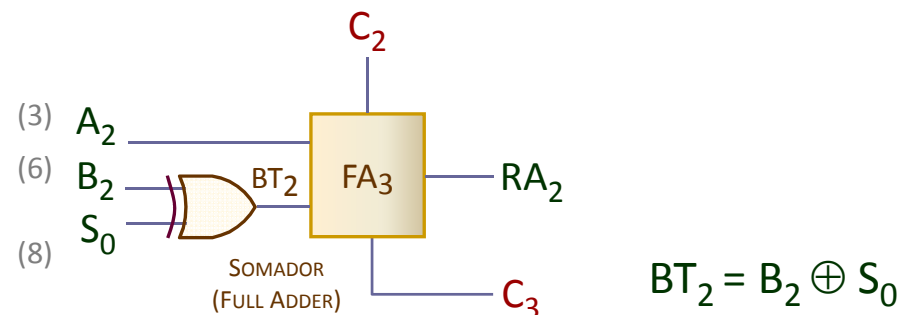 


$$OV = (C_3 \oplus C_2) \cdot S'_2 + (A_2 \oplus A_1) \cdot S_2$$


Circuito e equação da FLAG OV (OVERFLOW) da ALU.

$$\begin{aligned} C_3 &= A_2 BT_2 + C_2 \cdot A_2 + C_2 \cdot BT_2 = \\ &= C_2 \cdot A_2 + BT_2 (C_2 + A_2) = \\ &= C_2 \cdot A_2 + (B_2 \oplus S_0) (C_2 + A_2) \end{aligned}$$

 Equação da variável intermédia C3 em função de C2 e das entradas S0, A2 e B2 por substituição de BT2.



 Mapas de Karnaugh auxiliares utilizados na geração da equação da saída correspondente à FLAG OVERFLOW tal como documentada no ficheiro .DOC.



Expansão do termo $C_2 \oplus C_3$ em função de C_2 e das entradas S_0, A_2 e B_2 .

$$OV = (C_3 \oplus C_2) \cdot S'_2 + (A_2 \oplus A_1) \cdot S_2$$

OV =>

!	A2	&	B2	&	C2	&	S0	&	!S2
#	!	A2	&	!	B2	&	C2	&	!S0 & !S2
#	A2	&	!	B2	&	!	C2	&	S0 & !S2
#	A2	&	B2	&	!	C2	&	!S0 & !S2	
#	A1	&	!	A2	&	S2			
#	!	A1	&	A2	&	S2			

Equação da FLAG OVERFLOW (mais acima) e na forma expandida de soma de termos produtos documentada no ficheiro de extensão .DOC (imediatamente acima).

Pin #15 05824 Mode --

```

04884 -----
04928 ---x--x-----x-----x-----x-----
04972 ---x--x-----x-----x-----x-----
05016 ---xx-----x-----x-----x-----
05060 ---xx-----x-----x-----x-----
05104 ---x--x-----x-----x-----
05148 ---x--x-----x-----x-----
05192 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05236 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05280 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
05324 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

```


!	A2	&	B2	&	C2	&	S0	&	!S2
!	A2	&	!	B2	&	C2	&	!S0 & !S2	
A2	&	!	B2	&	!	C2	&	S0 & !S2	
A2	&	B2	&	!	C2	&	!S0 & !S2		
A1	&	!	A2	&	S2				
!	A1	&	A2	&	S2				

LEGEND X : fuse not blown
- : fuse blown

Representação dos 6 termos produtos dos 10 disponíveis utilizados na geração da FLAG OVERFLOW na saída 10 da PAL22V10 tal como documentado no ficheiro de extensão .DOC gerado pelo compilador.

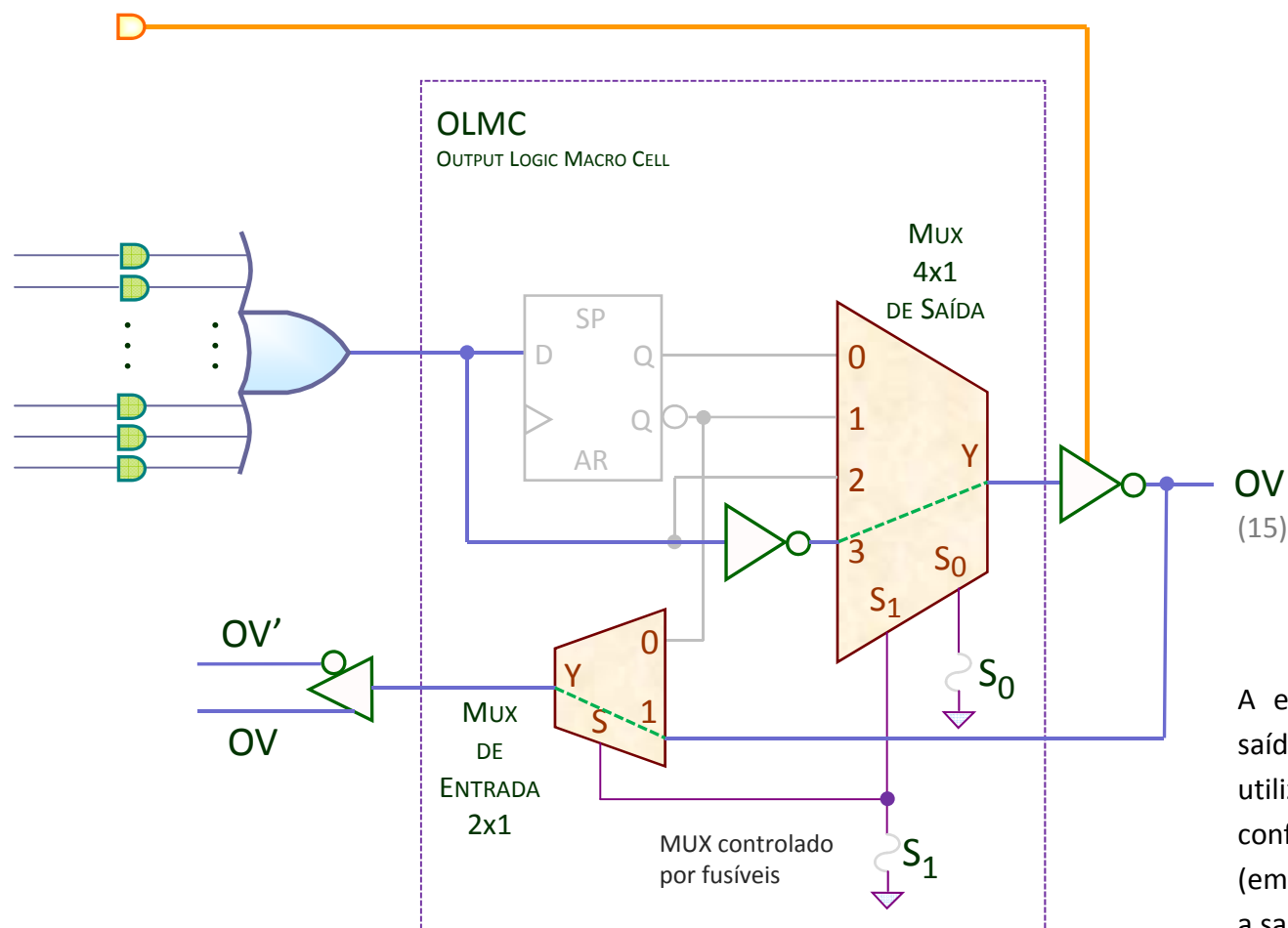No ficheiro de extensão .DOC, o símbolo X significa que é feita uma ligação. O símbolo '-' significa que é eliminada uma ligação. No ficheiro de extensão .JED gerado pelo compilador para a programação da PAL, o mapa de fusíveis correspondente representa o símbolo X (do ficheiro .DOC) por um 0, e o símbolo '-' por um 1.





$$OV = (C_3 \oplus C_2) \cdot S'_2 + (A_2 \oplus A_1) \cdot S_2$$

Estrutura interna da Macrocélula da PAL configurada para a saída OV (OVERFLOW).

As saídas combinatórias na PAL não passam pelo flip-flop tipo D presente em cada uma das 10 macrocélulas. A indicação de que se pretende usar o valor presente numa saída combinatória para realimentação da matriz é feita utilizando o nome dessa saída no lado direito de uma expressão (sem qualquer extensão).

Por exemplo, L = OV \$ RA2 significa que a saída combinatória L (FLAG LESS) é igual ao XOR entre RA2 e a função lógica da saída OV (FLAG OVERFLOW) que será pois realimentada como exemplificado na figura.

A escolha da configuração da MACROCÉLULA de saída é feita de acordo com a aplicação do utilizador e é conseguida através de dois bits de configuração: S0 e S1. O Multiplexer de entrada (em baixo), realimenta a matriz programável com a saída.

Para as saídas de natureza ACTIVE-HIGH como o OV, é seleccionada a entrada 3 negada do Multiplexer de saída, e a entrada 1 do Multiplexer de entrada – combinação S0=S1=1.



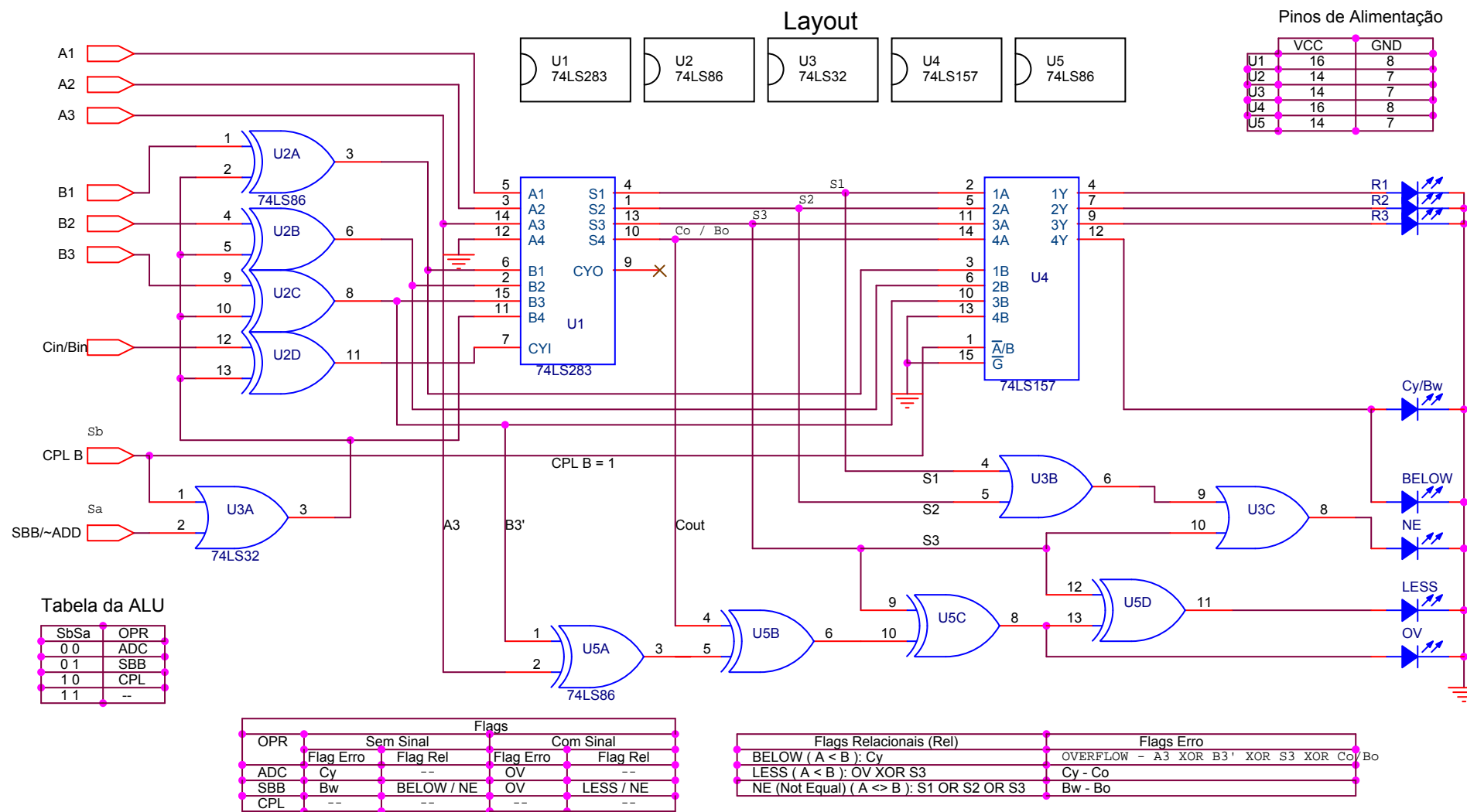
 
 


Diagrama Lógico da ALU revelando o SOMADOR-SUBTRACTOR, o MULTIPLEXER de saída e a lógica de geração das FLAGS.

Title		
ALU com ADC, SBB, CPL e Flags Cy/Bw, Below, Overflow, Less e Not Equal		
Size	Document Number	Rev
A	ISEL, EIC, SD, Semestre Verão 2004	2
Date:	Thursday, May 27, 2004	Sheet 1 of 1

 

 
- Nas operações SLL e SRL é forçado um zero nas posições deixadas vagas.




Variantes das operações SHIFT LEFT e SHIFT RIGHT mostrando o conteúdo de um registro de 8 bits antes e depois de cada operação.

- As operações de deslocamento lógico SLL e SRL realizam um deslocamento sobre os bits de um número binário acrescentando zeros às posições que se tornarem vazias e desprezando os bits que ficarem em posições não existentes (função do tamanho de palavra).
- As operações SLA e SRA tratam os operandos na representação em complemento para 2 (números com sinal).
- Na operação SLA a mudança do MSB significa ocorrência de OVERFLOW. Na operação SRA não pode haver ocorrência de OVERFLOW.
- As operações SLL e SLA parecem equivalentes: a única diferença é a afectação da flag OVERFLOW na operação SLA.
- A operação SLA a um bit equivale à multiplicação por dois. A operação SRA a um bit equivale à divisão por dois, mas trunca os números no 'sentido errado' (o resultado de $-1 \div 2 = -1$ e não a 0).


ROTATE LEFT (CIRCULAR SHIFT LEFT)

 


ROTATE RIGHT (CIRCULAR SHIFT RIGHT)

 


ROTATE LEFT WITH CARRY

 


ROTATE RIGHT WITH CARRY

 


ROTATE LEFT THROUGH CARRY

 

ROTATE RIGHT THROUGH CARRY

 

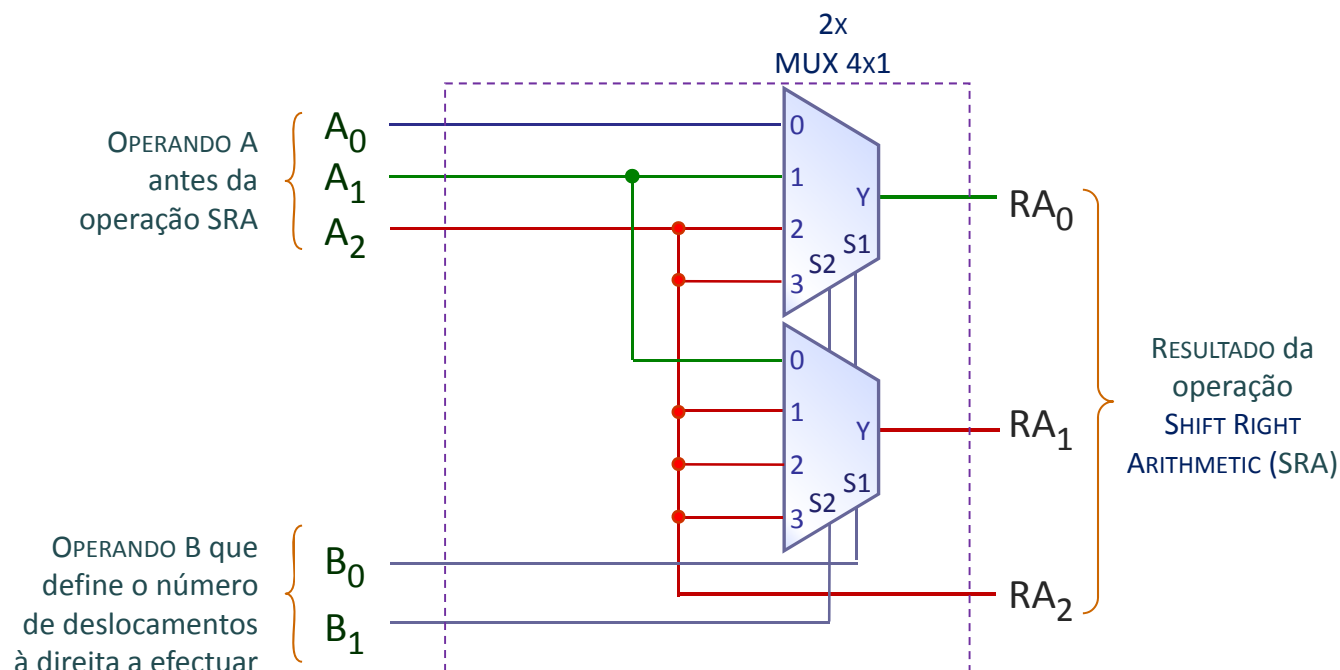
Variantes das operações ROTATE LEFT e ROTATE RIGHT mostrando o conteúdo de um registro de 8 bits antes e depois de cada operação.



B ₁	B ₀	NÚMERO DE DESLOCAMENTOS
0	0	0
0	1	1
1	0	2
1	1	2


Tabela operacional relativa ao operando B que define o número de deslocamentos a efectuar pelo operando A.

 Implementação do bloco de um BARREL SHIFT que implementa uma operação SHIFT RIGHT ARITHMETIC (SRA) de 3 bits usando dois MUX 4x1, cada um realizando um número de deslocamentos que é definido pelo operando B.



O DESLOCAMENTO ARITMÉTICO à direita (SRA) replica sempre o bit de sinal (MSB)

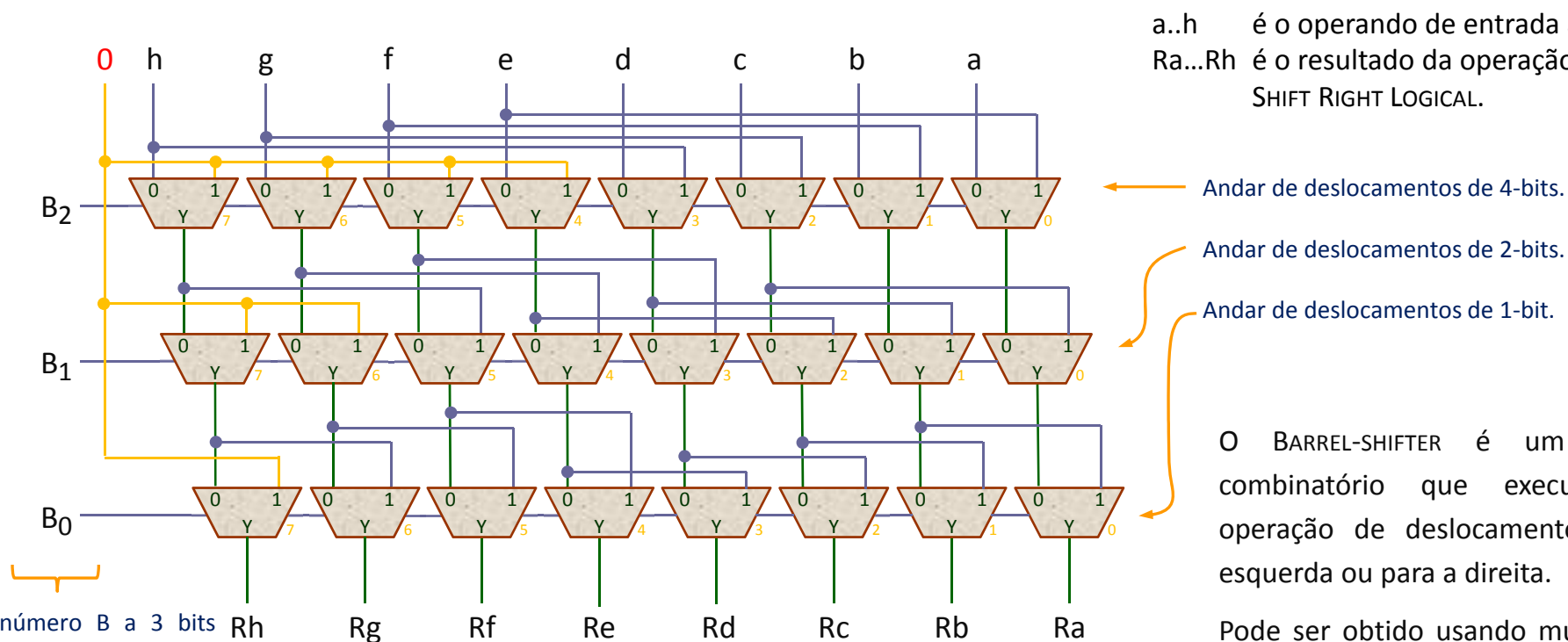Número de deslocamentos da operação SHIFT RIGHT ARITHMETIC mostrando o conteúdo do operando A e do Resultado RA depois de cada operação de deslocamento.



O BARREL-SHIFTER é um circuito combinatório que executa uma operação de deslocamento para a esquerda ou para a direita.

Pode ser obtido usando multiplexers dispostos em andares sucessivos, cada um realizando uma quantidade de deslocamentos que é potência de dois (4 bits, 2 bits e 1 bit).

Através da ativação de cada um ou de vários andares, é possível obter um número diferente de posições a deslocar.


Estrutura de um BARREL-SHIFTER que realiza o deslocamento lógico de números binários de uma quantidade entre 0 e 7 bits para a direita (SRL) fazendo uso de blocos Multiplexer 2x1 de 1 bit. B define a quantidade de bits a deslocar, e cada bit de B controla um andar do BARREL-SHIFTER.

Na notação Java e C/C++ usa-se a simbologia >> para indicar SHIFT RIGHT e << para indicar SHIFT LEFT. OS BARREL-SHIFTERS são utilizados na manipulação de bits (extração e fixação de determinados bits em palavras), e na multiplicação e divisão por potências inteiras de 2.

OPERAÇÃO	B	Rh	Rg	Rf	Re	Rd	Rc	Rb	Ra
SHIFT RIGHT LOGICAL (SRL) 3 bits	011	0	0	0	h	g	f	e	d
SHIFT LEFT LOGICAL (SLL) 3 bits	011	e	d	c	b	a	0	0	0
SHIFT RIGHT ARITHMETIC (SRA) 2 bits	010	h	h	h	g	f	e	d	c
SHIFT LEFT ARITHMETIC (SLA) 2 bits	010	f	e	d	c	b	a	0	0
ROTATE RIGHT (RR) 7 bits	010	g	f	e	d	c	b	a	h
ROTATE LEFT (RL) 2 bits	010	f	e	d	c	b	a	h	g

 Exemplos de operações básicas de deslocamento em SHIFT e em ROTATE.






O número B a 3 bits define o número de bits de uma operação ROTATE .

Estrutura de um BARREL-SHIFTER que realiza o deslocamento rotativo (ROTATE) de números binários de uma quantidade entre 0 e 7 bits para a direita (RR).

Em cada andar controlado por B_k as linhas nas entradas de cada Multiplexer são ligadas de modo a permitir o encaminhamento dos 2^k bits de menor peso para os 2^k Multiplexers de maior peso.

Se $B_k = 0$ não há deslocamento.

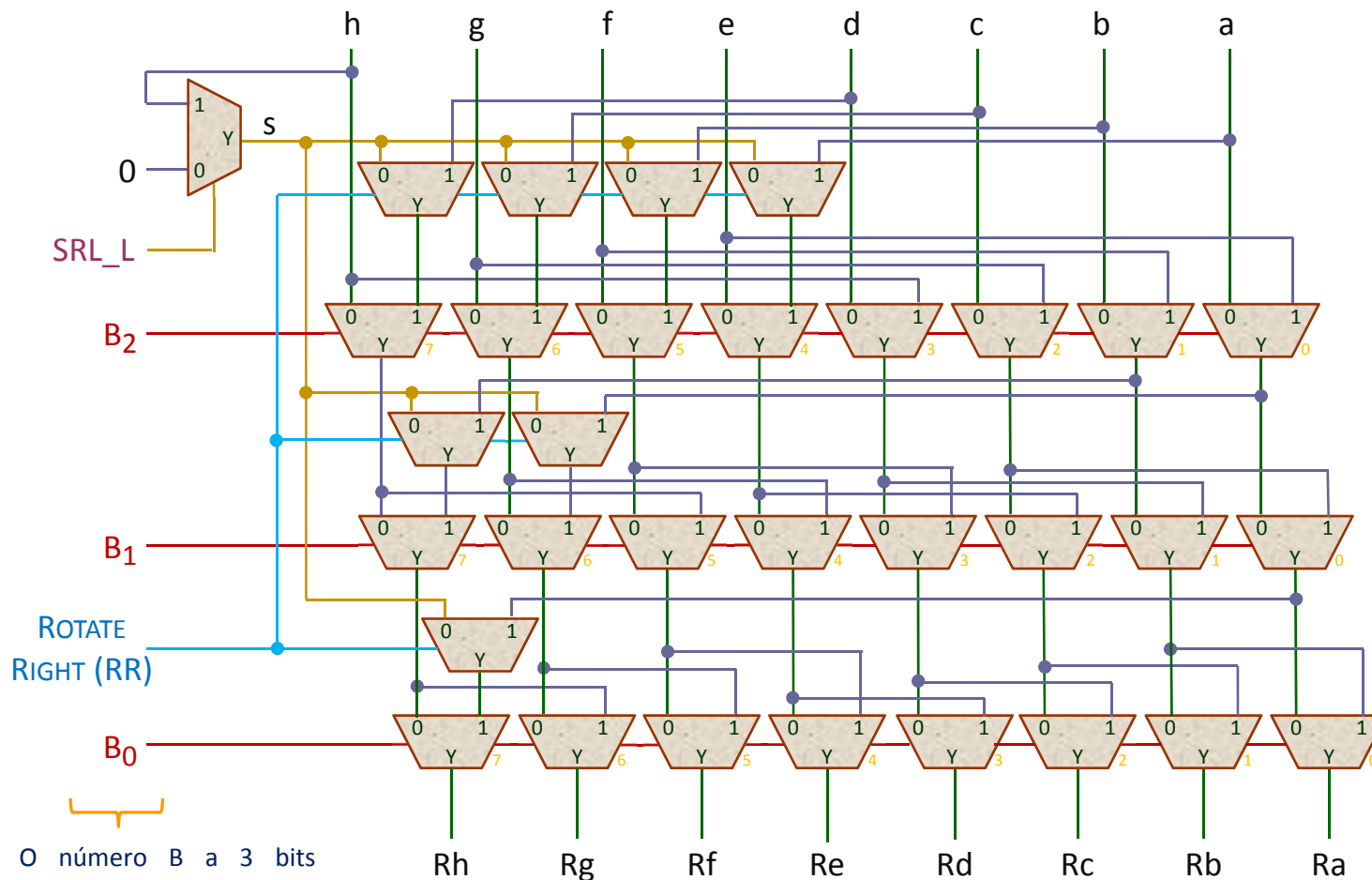Se $B_k = 1$ os dados de entrada são deslocados de 2^k bits.



O número B a 3 bits define o número de bits de uma operação SHIFT ou ROTATE .

Estrutura de um BARREL-SHIFTER com Multiplexers adicionais que realiza as operações de SHIFT RIGHT LOGICAL, SHIFT RIGHT ARITHMETIC OU ROTATE Right de números binários de uma quantidade entre 0 e 7 bits.

O MULTIPLEXER em cima à esquerda (com a saída 'S') selecciona entre:

- 0 para operações de deslocamento lógico à direita (SHIFT RIGHT LOGICAL, SRL), e
- h para operações de deslocamento aritmético à direita (SHIFT RIGHT ARITHMETIC, SRA).

Em cada andar controlado por B_k existem 2^k Multiplexers 2x1 que seleccionam entre a entrada S para as operações de SHIFT, e os 2^k bits de menor peso do operando de entrada para as operações de ROTATE.


RR	SRA_L	Operação
0	0	SRL
0	1	SRA
1	0	RR
1	1	RR

Tabela de Operações do BARREL-SHIFTER.

ANDAR BIT SLICE DE UMA ALU INCLUINDO OPERAÇÕES DE SHIFT (EX. 6-5)

6-41

Exemplo 6-5

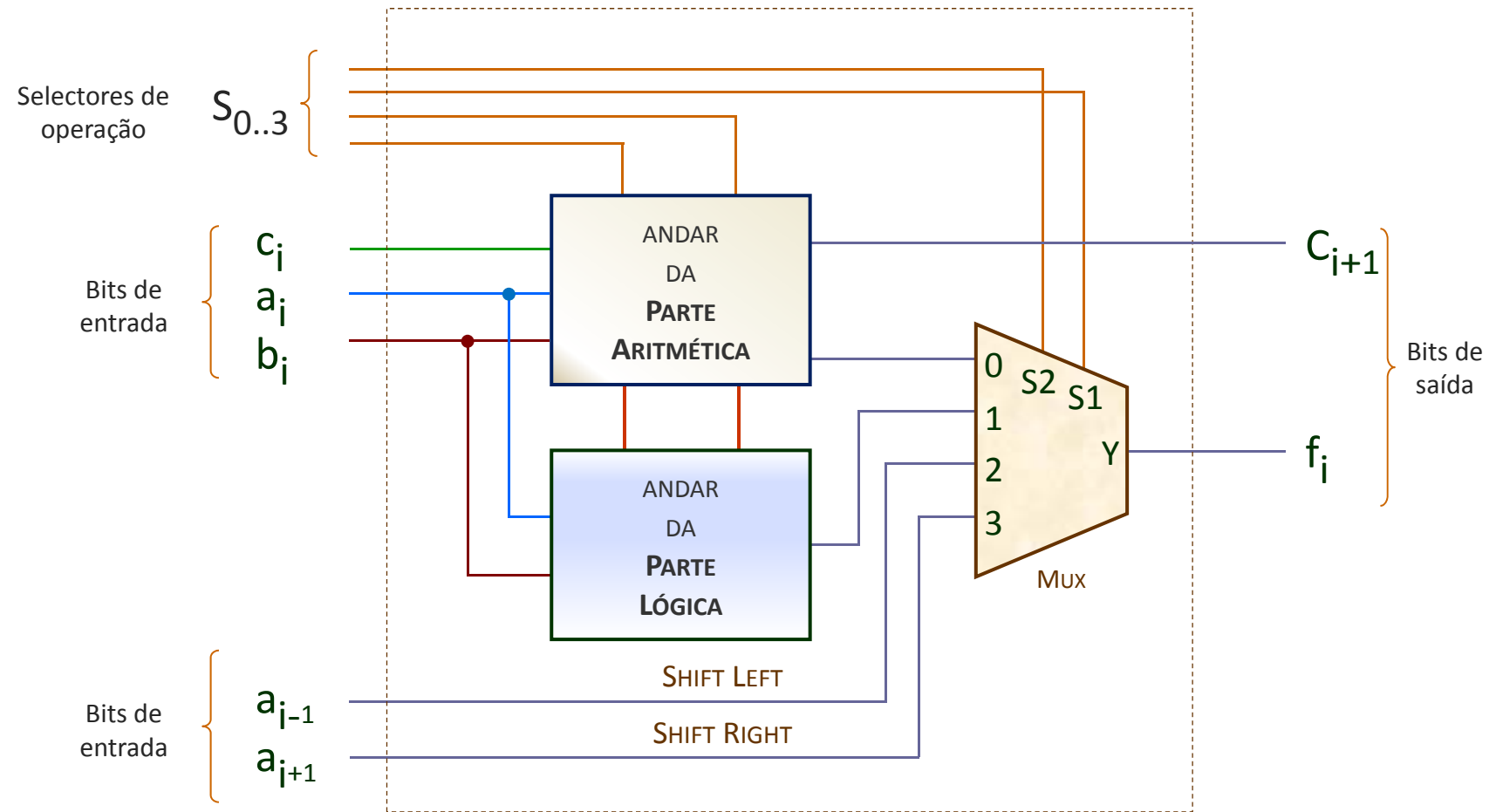

Andar BIT SLICE de uma ALU.



Exemplo 6-6

OBJECTIVO

- Representar o número $-(624)_8$ em código dos complementos na base 2, com o menor número de bits.
- Na subtração indicada ao lado em cima, obter as expressões booleanas dos bits do resultado R e do indicador de arrasto (Bw), entendendo A e B como variáveis binárias.
- Completar os campos da tabela ao lado, assumindo que numa ALU de 4 bits está selecionada a operação SBB ($R = A - B - \text{Bin}$).

	$A'B$	1	A
-	B	$A'B$	B
Bw	R_2	R_1	R_0

		R	A	B	CyBwi	CyBwo	OV	AE	L
Base 2									
Base 10	Natural	10			0		-		-
	Relativo			-7		-		-	

RESOLUÇÃO

a) $+624_8 = 0\ 110\ 010\ 100 \Rightarrow -624_8 = 1\ 001\ 101\ 100$ Há que não esquecer o bit de sinal.

b)

	$A'B$	1	A	\leftarrow	A_2	A_1	A_0	
-	B	$A'B$	B	\leftarrow	B_2	B_1	B_0	
Bw	R_2	R_1	R_0	\leftarrow	Resultado			

\Rightarrow

	$A+B'$	$A+B'$	1	\leftarrow	Borrow-in			
	$A'B$	1	A					
+	B'	$A+B'$	B'					
B'	B	1	$A \oplus B$	\leftarrow	Resultado			

$Bw = Cy' = B$



Exemplo 6-6

c) $R = A - B - \text{Bin}$

0 ← Borrow-in

← A₃A₂A₁A₀

- 1 0 0 1

← B₃B₂B₁B₀

1 0 1 0

← Resultado

⇒

1 1 1 1 ← Borrow-in

0 0 1 1 ← A₃A₂A₁A₀

+ 0 1 1 0

← B₃B₂B₁B₀

0 1 0 1 0

← Resultado

Bw = Cy' = 1

	A	B	R	C _y B _{wi}	C _y B _{wo}	Ov	AE	L
N ₀	3	9	10	0	1	-	0	-
Z	+3	-7	-6		-	1	-	0



1. **LSD-6 – ALUS E EXEMPLO DE APLICAÇÃO**
2. ALU a 4 Bits em Circuito MSI
3. Tabela Funcional de uma ALU a 4 Bits
4. Flags Relacionais
5. Flags Relacionais na Família 80x86
6. Flags Relacionais na Família 80x86
7. Flags Relacionais e Overflow (Ex. 6-1)
8. Flags Relacionais (Ex. 6-2)
9. Geração de Flags Relacionais
10. Flags Relacionais para Números sem Sinal
11. Flags Relacionais para Números com Sinal
12. Andar Bit Slice de uma ALU (Ex. 6-3)
13. Andar Bit Slice de uma ALU (Ex. 6-4)
14. ALU a 3 Bits – Diagrama Genérico e Tabela de Operações
15. ALU a 3 Bits – Arquitectura Interna
16. ALU a 3 Bits – Implementação em PAL
17. Estrutura Funcional correspondente às Operações ADD, SUB, ADC e SBB
18. Estrutura Funcional correspondente às Operações ADD, SUB, ADC e SBB
19. Estrutura Funcional correspondente à Operação DBL
20. Estrutura Funcional correspondente às Operações ORL e XRL
21. Multiplexer de Saída
22. Geração das Flags na ALU
23. Expressões Algébricas e Código CUPL das Flags Overflow, Less e Below or Equal
24. Código CUPL da ALU
25. Configuração da Matriz Programável da PAL



26. Fuse Plot da ALU na PAL – parte 1
27. Fuse Plot da ALU na PAL – parte 2
28. Tabela de Símbolos do Ficheiro .doc
29. Geração de Overflow na PAL
30. Simbologia do Overflow no Ficheiro .doc
31. Análise do Fuse-plot do Overflow a partir do Ficheiro .doc
32. Configuração da Macrocélula da Saída Overflow
33. Implementação de uma ALU a 3 bits em Lógica Discreta
34. Outras Operações de uma ALU – Shift
35. Outras Operações de uma ALU – Rotate
36. Operação Shift Right Arithmetic
37. Barrel-shifter de 8 bits e 3 Andares que Executa Operações de Shift Right Logical
38. Barrel-shifter de 8 bits: Tabela de Operações de Shift e Rotate
39. Barrel-shifter de 8 bits e 3 Andares que Executa Operações de Rotate Right
40. Barrel-shifter de 8 bits e 3 Andares que Executa Operações de Shift Logical e Arithmetic e Rotate Right
41. Andar Bit Slice de uma ALU Incluindo Operações de Shift (Ex. 6-5)
42. Operandos, Resultado e Flags numa ALU (Ex. 6-6-1)
43. Operandos, Resultado e Flags numa ALU (Ex. 6-6-2)
44. LSD – 6 Índice 1
45. LSD – 6 Índice 2

